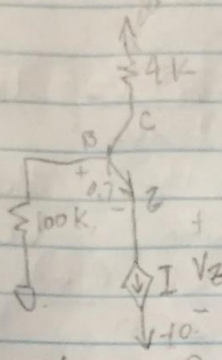


Rong Zheng

Homework 3


1.1 ②




Handwritten calculations for the BJT circuit:

$$-10 + 4kI_C + V_{CE} + V_E = 0$$
$$100kI_B + 0.7 + V_E = 0$$
$$I_E = \frac{0.7 - (-0.007)}{100} = I_B = 1 \mu A$$
$$100(0.007) + 0.7 + V_E = 0$$
$$V_E = -1.4 V$$
$$I_C = I_E + I_B = 1 + 0.007 = 0.993 mA = I_C$$
$$V_{CE} = 10 - 4(0.993) + 1.4$$
$$V_{CE} = 7.43 V$$
$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 10 - 0.993(4) = 6.02 V$$
$$V_{BE} = V_B - V_E = V_B - (-1.4) = 0.7$$
$$V_B = -0.7 V$$
$$V_{CB} = V_C - V_B = 6.02 + 0.7 = 6.72 V = V_{CB}$$
$$I_B = 0.007 > 0 \quad \checkmark \quad V_{CE} = 7.43 > 0.7 = V_{BE} \quad \checkmark$$
$$V_C = 6.02 V > V_B = -0.7 V \quad \checkmark$$

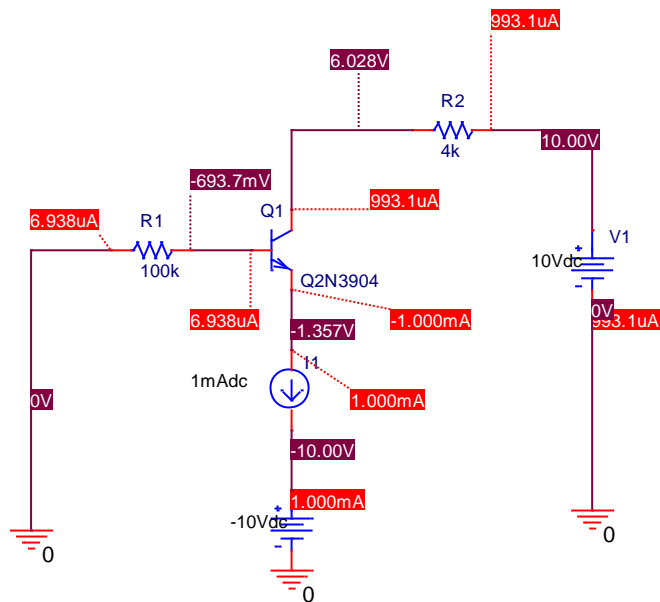The assumption BJT is active mode is correct.




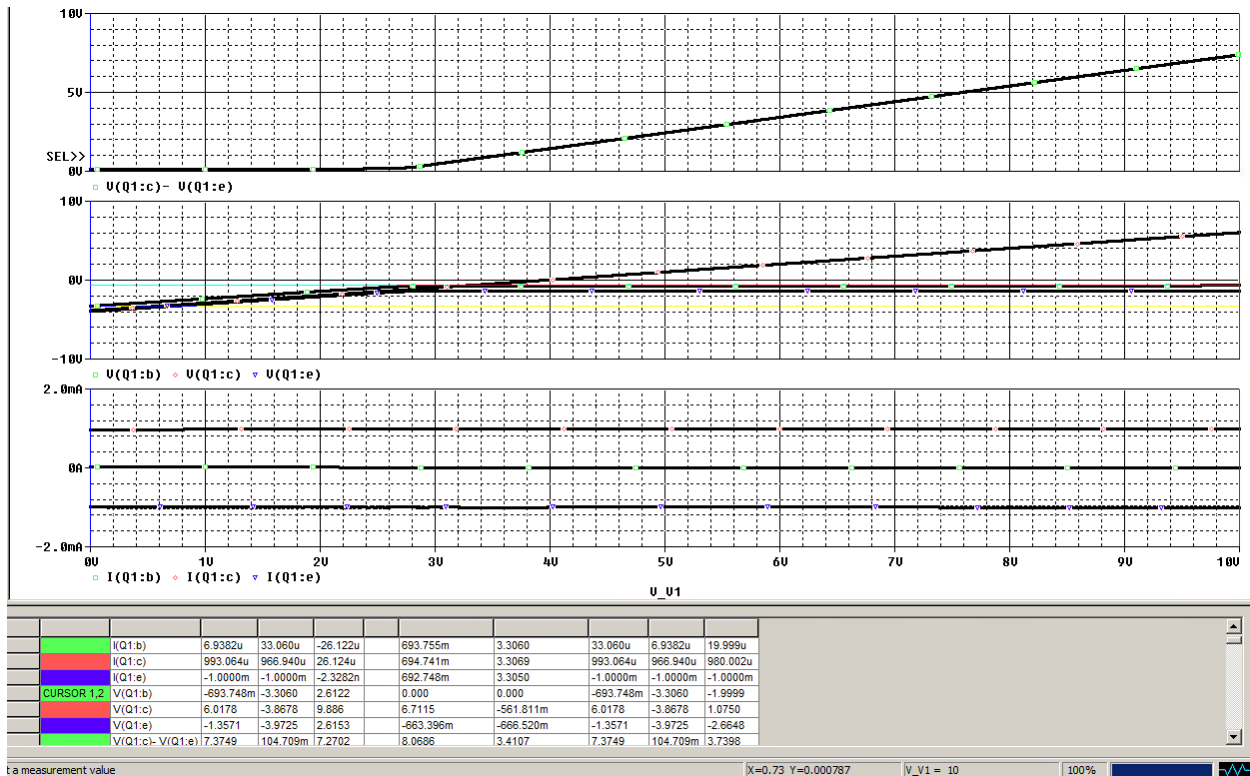

⑥

$-10 + 20kI_c + V_{CE} + V_E = 0$
 $100kI_B + 0.7 + V_E = 0$
 $I_B = \frac{0.7}{100} = 0.007V$
 $100(0.007) + 0.7 + V_B = 0$
 $V_E = -1.4$
 $I_C = I_E - I_B = 1 - 0.007 = 0.993mA$
 $V_{CE} = 10 - 20(0.993) + 1.4 = 0$
 $V_{CE} = -8.46V < 0.7V = V_{BE}$ X
 $V_C = V_{CC} - I_C R_C = 10 - 0.993(20) = -9.86V$
 $V_B = 0.7 - 1.4 = -0.7V$ X
 $V_{CE} = -8.46V < V_{BE} = 0.7V$ X $V_C = -9.86 < V_B = -0.7V$ X
 The assumption BJT is active mode is not correct.
 Now assume BJT is in saturation mode
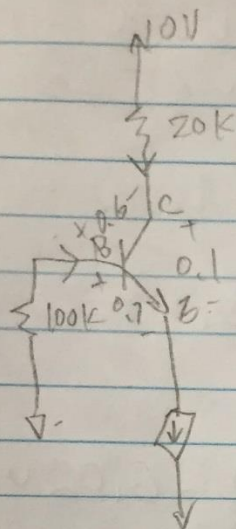
$$V_{CE} = 0.1 \quad V_{BE} = 0.7 \quad V_{CB} = -0.6V$$



$$I_B = \frac{10 - V_B}{20k} \quad I_C = \frac{10 - V_C}{20k} \quad I_E = 1mA$$

$$1mA = \frac{0 - V_B}{100k} + \frac{10 - V_C}{20k} \quad V_{CB} = V_C - V_B$$

$$1mA = \frac{-V_B}{100k} + \frac{10 - (V_B - 0.6)}{20k}$$

$$1mA = -0.006V_B + 0.53$$

$$V_B = -7.83V$$

$$V_C = -7.83 - 0.6 = -8.43V = V_C$$

$$V_{CB} = V_C - V_B = -8.43 - (-7.83) = -0.6V$$

$$V_E = V_C - V_{CE} = -8.43 - 0.1 = -8.53V$$

$$V_E = -8.53V$$

$$I_B = \frac{0 - (-7.83)}{100k} = 0.0783mA = I_{BA} > 0V$$

$$I_E = 1mA$$

$$I_E = 1mA$$

$$I_C = 1mA - 0.0783mA = 0.9217mA = I_C > 0V$$

$$I_C = 0.9217mA < \beta I_B = 7.83mA \quad \checkmark$$

The assumption of BJT in saturation is correct.


	X Values	9.983	9.939	43.478m	Y1 - Y1(Cursor1)	Y2 - Y2(Cursor2)	Max Y	Min Y	Avg Y
	V(Q1.b)	-7.8593	-7.8933	33.952m	-7.8594	-7.8934	-7.8593	-7.8933	-7.8763
	V(Q1.c)	-8.4481	-8.4822	34.079m	-8.4482	-8.4823	-8.4481	-8.4822	-8.4652
	V(Q1.e)	-8.5272	-8.5611	33.962m	-8.5272	-8.5612	-8.5272	-8.5611	-8.5441
CURSOR 1,2	I(Q1.b)	78.583u	78.939u	-355.682n	0.000	0.000	78.939u	78.583u	78.761u
	I(Q1.c)	921.388u	921.057u	330.899n	842.804u	842.118u	921.388u	921.057u	921.222u
	I(Q1.e)	-1.0000m	-1.0000m	3.5055n	-1.0786m	-1.0789m	-1.0000m	-1.0000m	-1.0000m

sta Points on Analog Traces

V V1 = 10

100%

1.2

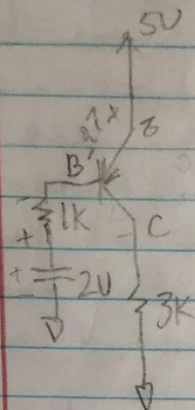

Assume active.

$$-5 - V_{EC} + 3i_c = 0$$

$$V_{EB} = 0.7$$

$$5 - V_{EB} + 1k i_B = 2$$

$$5 - 0.7 + 1k i_B = 2$$

$$i_B = -2.3 \text{ mA} < 0 \quad \times$$

$$i_B R_B = 2 - V_B$$

$$-2.3(1) = 2 - V_B \quad V_E - V_B = 0.7$$

$$V_B = 4.3 \text{ V}$$

$$V_E - 4.3 = 0.7$$

$$V_B = 5$$

$$V_E = 5$$

$$i_c = \beta i_B = 100(-2.3) = -230 \text{ mA}$$

$$-5 - V_{EC} + 3(-230) = 0$$

$$V_{EC} = -695 \text{ V} < 0.7 = V_{EB} \quad \times$$

The assumption BJT is active doesn't make any sense.

② Assume saturation.

KVL

$$V_{EC} = 0.1 \text{ V} \quad V_{EB} = 0.7 \text{ V} \quad V_{BC} = 0.6 \text{ V}$$

$$5 - V_{EC} - 3i_c = 0$$

$$5 - 0.1 - 3i_c = 0$$

$$i_c = 1.63 \text{ mA}$$

$$I_B = \frac{V_B - 2}{1k} + I_c = \frac{V_B - 2}{1k} + 1.63$$

$$I_E = I_B + I_C$$

$$2 + 1k i_B = 3$$

$$V_C = 3(1.63) = 4.89 \text{ V} = V_C$$

$$V_{EC} = 0.1 = V_E - V_C = V_E - 4.89$$

$$V_E = 4.99 \text{ V}$$

$$V_{EB} = V_E - V_B = 4.99 - V_B = 0.7$$

$$V_B = 4.29$$

$$I_B = \frac{4.29 - 2}{1k} = 2.29 \text{ mA} = I_B$$

$$> 0 \quad \checkmark$$

$$I_C = 1.63 \text{ mA}$$

$$> 0 \quad \checkmark$$


$$I_E = I_C + I_B = 1.63 + 2.29 = 3.92 \text{ mA} = I_E$$



$$> 0 \quad \checkmark$$

$$i_c < \beta i_B$$

$$1.63 < 100(2.29) = 229$$

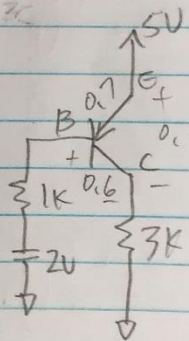The assumption BJT is in saturation is correct.



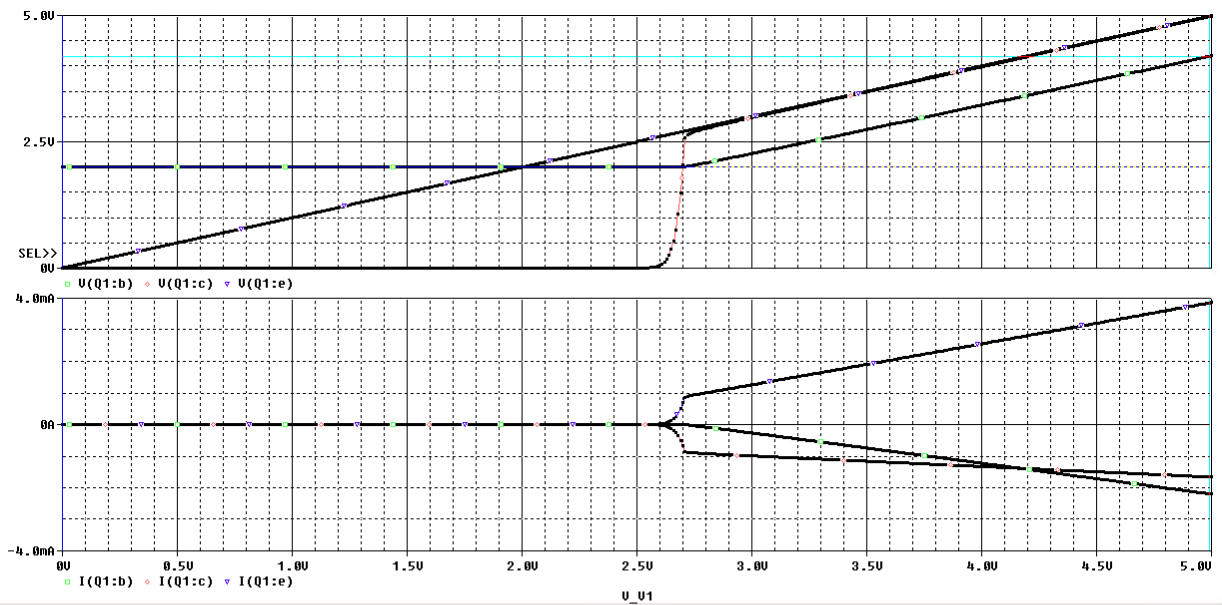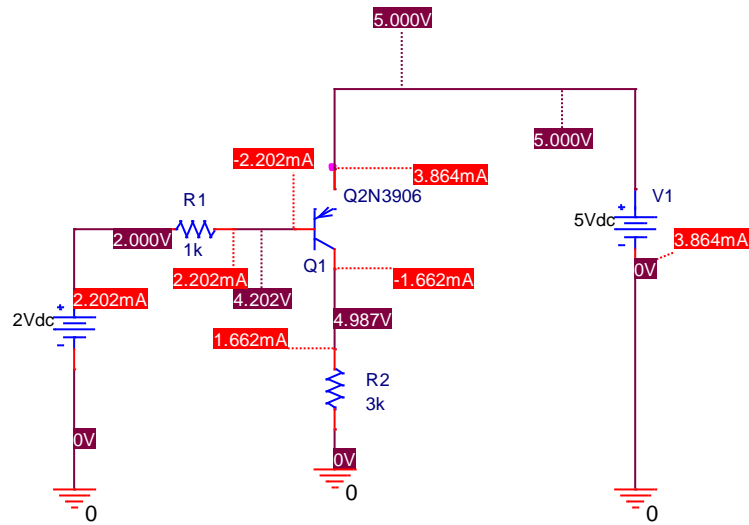

	X Values	4.9900	0.000	4.9900		Y1 - Y1(Cursor1)	Y2 - Y2(Cursor2)	Max Y	Min Y	Avg Y
	V(Q1:b)	-2.1922m	413.208f	-2.1922m		-4.1944	-2.0000	413.208f	-2.1922m	-1.0961m
	V(Q1:c)	-1.6588m	-402.132f	-1.6588m		-4.1938	-2.0000	-402.132f	-1.6588m	-829.417u
	V(Q1:e)	3.8510m	-11.076f	3.8510m		-4.1883	-2.0000	3.8510m	-11.076f	1.9255m
	CURSOR 1.2	V(Q1:b)	4.1922	2.0000	2.1922	0.000	0.000	4.1922	2.0000	3.0961
		V(Q1:c)	4.9765	1.2064n	4.9765	784.347m	-2.0000	4.9765	1.2064n	2.4883
		V(Q1:e)	4.9900	0.000	4.9900	797.835m	-2.0000	4.9900	0.000	2.4950


ita Points on Analog Traces

V V1 = 5

100%



© To make active, $V_{EC} > 0.7$

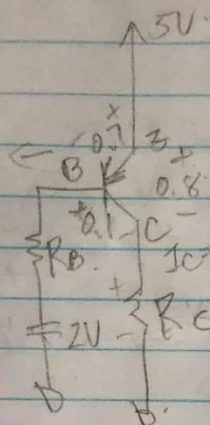

$$V_{BC} > 0.$$

$$I_C = 1 \text{ mA}$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$5 - V_{EC} - I_C R_C = 0.$$

$$V_{EB} = 0.7$$

$$5 - V_{EC} = V_C - V_E = 0$$

$$\text{Assume } V_{BC} = 0.1$$

$$5 - V_{EB} - R_B I_B = 2 = 0$$

$$V_B - V_C = 0.1$$

$$I_E = 1.01 \text{ mA}$$

$$4.3 - V_C = 0.1$$

$$V_C = 4.2$$

$$V_E = 5 \text{ V}$$

$$I_C = \beta I_B = 100 I_B = 1 \text{ mA} \Rightarrow I_B = 0.01 \text{ mA}$$

$$V_{EB} = V_E - V_B = 0.7$$

$$I_B = 0.01 \text{ mA}$$

$$I_B = 0.01 \text{ mA}$$

$$> 0$$

$$5 - 0.7 - I_B R_B - 2 = 0 \Rightarrow 2.3 = I_B R_B = 0.01 R_B$$

$$R_B = 230 \text{ k}\Omega$$

$$R_B = 230 \text{ k}\Omega$$

$$2 + I_B R_B - 0.1 - I_C R_C = 0 \Rightarrow 2 + (0.01)(230) - 0.1 = I_C R_C = V_{BC} - 0 = 0$$

$$4.2 \text{ k}\Omega = R_C$$

$$4.2 \text{ k}\Omega = R_C$$



$$V_C = 4.2 \text{ V}$$

$$V_{EC} = V_E - V_C = 5 - 4.2 = 0.8 > V_{EC} = 0.7$$

$$V_{BC} = V_B - V_C = 4.3 - 4.2 = 0.1 > 0$$


The BJT is in active mode. Just change R_B is not enough to make $I_C \approx 1 \text{ mA}$.

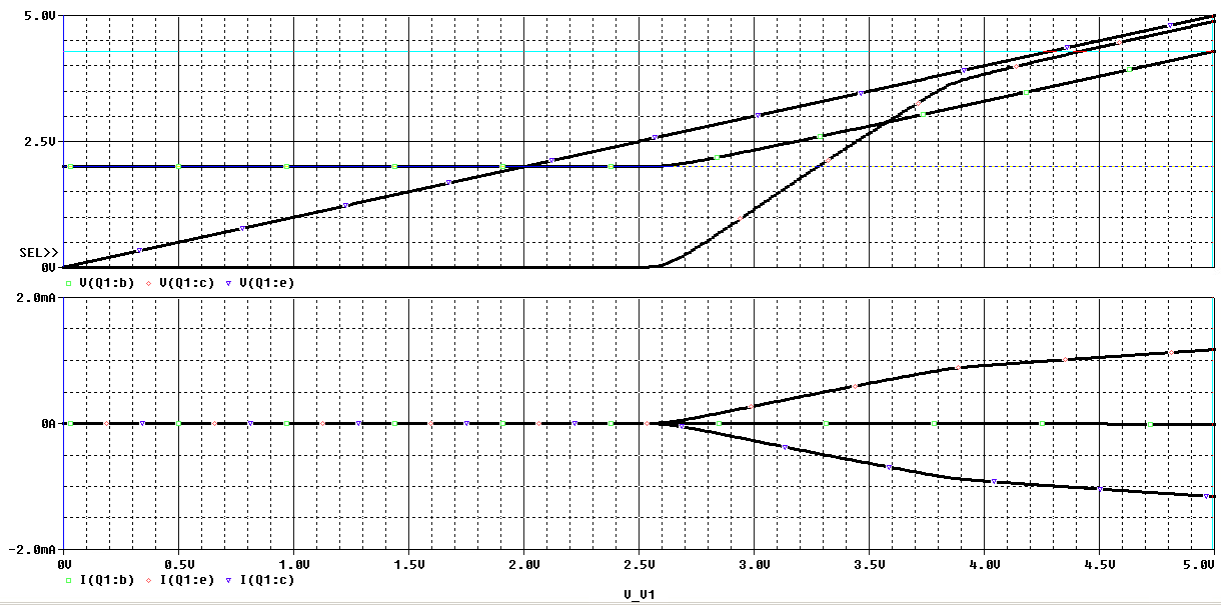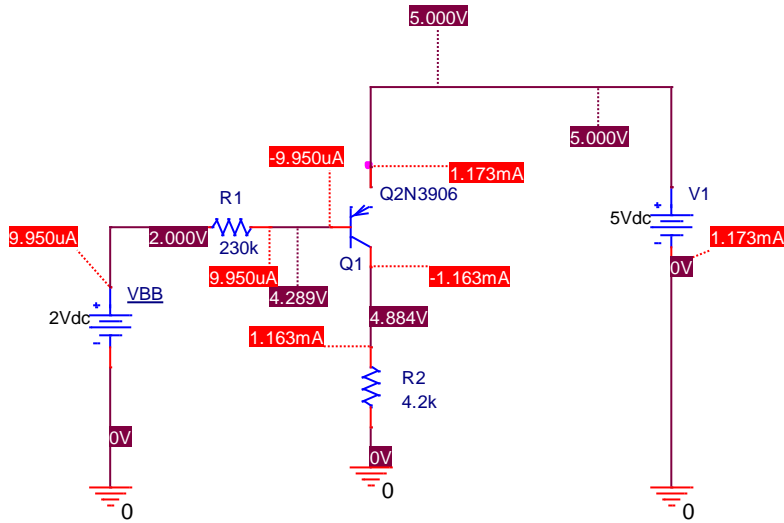We also need to find a new R_C . The assumption $V_{BC} = 0.1 \approx 0$ made BJT around border line between active and saturation modes.



	I(Q1:b)	-9.907u	413.208f	-9.907u	-4.2787	-2.0000	413.208f	-9.907u	-4.9536u
	I(Q1:e)	1.1703m	-11.076f	1.1703m	-4.2775	-2.0000	1.1703m	-11.076f	585.132u
	I(Q1:c)	-1.1604m	-402.132f	-1.1604m	-4.2798	-2.0000	-402.132f	-1.1604m	-580.178u
CURSOR 1,2	V(Q1:b)	4.2787	2.0000	2.2787	0.000	0.000	4.2787	2.0000	3.1393
	V(Q1:c)	4.8735	1.6890n	4.8735	594.825m	-2.0000	4.8735	1.6890n	2.4368
	V(Q1:e)	4.9900	0.000	4.9900	711.334m	-2.0000	4.9900	0.000	2.4950

1.3 (a)

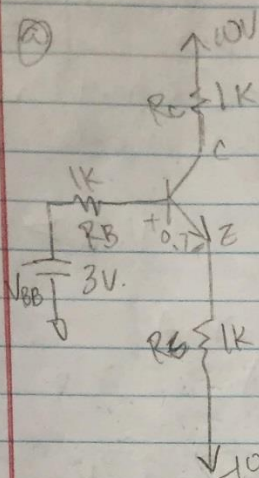

Assume active

$$-10 + 1K I_C + V_{CE} + I_E R_E = 0$$

$$-3 + 1K I_B + 0.7 + I_E R_E = 0$$

$$-10 + 1K I_C + V_{CE} + I_E R_E = 0$$

$$V_E = -10 - I_E R_E$$

$$V_E = -10 - (-10.7) \quad V_E = 0.7V$$

$$I_E = \frac{-10 - 0.7}{1K} = -10.7mA$$

$$I_C = 100 I_B$$

$$I_B = I_E / 101$$

$$I_B = -10.7 / 101 = -0.1059mA < 0$$

$$I_C = 100(-0.1059) = -10.59mA$$

$$-10 - 1K(-10.59) - V_{CE} - (10.7)(1K) = 0$$

$$V_{CE} = -11.29V < 0.7 = V_{BE}$$

The assumption is wrong. The BJT is not in active mode. $V_E = 0.7$, note that $V_{BE} = 0.7V$, this will give $V_B \approx 0$, which doesn't make sense.

(b) Assume saturation mode.

$$V_{CE} = 0.1 \quad V_{BE} = 0.7V \quad V_{CB} = 0.6V$$

$$I_B = \frac{3 - V_B}{1K} \quad I_C = \frac{10 - V_C}{1K} \quad I_E = \frac{V_B + 10}{1K}$$

$$3 - V_B + 10 - V_C = V_E + 10$$

$$V_{CB} = V_C - V_E = 0.1V \quad V_C = V_E + 0.1$$

$$V_{BE} = V_B - V_E = 0.7V \quad V_B = V_E + 0.7$$

$$3 - (V_E + 0.7) + 10 - (V_E + 0.1) = V_E + 10$$

$$3 - V_E - 0.7 + 10 - V_E - 0.1 = V_E + 10$$



$$12.2 = 3V_E + 10$$

$$V_E = 0.733V$$

$$V_B = 0.733 + 0.7 = 1.433V = V_B$$


$$V_C = 0.833V$$

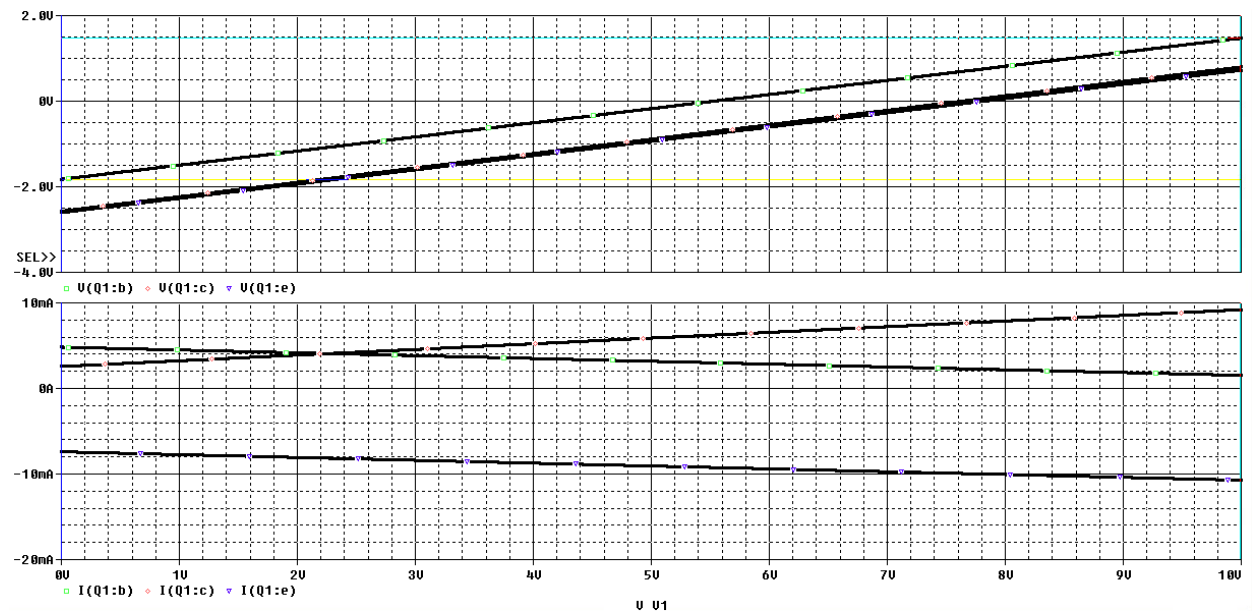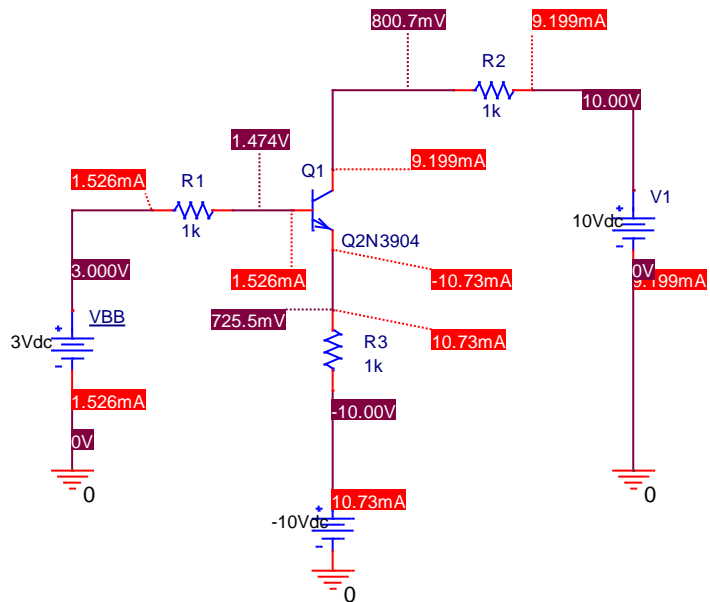
$i_c = 9.167 \text{ mA} > 0$ ✓ $i_B = 1.6 \text{ mA} > 0$ ✓ $i_e = 10.73 \text{ mA}$ ✓
 $i_c = 9.167 \text{ mA} < \beta(i_B) = 100(1.6 \text{ mA})$ ✓ > 0
 The assumption of saturation mode is correct.



	U1	VCE	IC	IE	IB	IC	IE	IB
V(Q1:b)	1.5295m	4.8262m	-3.2967m	-1.4690	1.8310	4.8262m	1.5295m	3.1778m
V(Q1:c)	9.1927m	2.5697m	6.6231m	-1.4613	1.8287	9.1927m	2.5697m	5.8812m
V(Q1:e)	-10.722m	-7.3958m	-3.3264m	-1.4813	1.8188	-7.3958m	-10.722m	-9.0590m
CURSOR 1.2 V(Q1:b)	1.4705	-1.8262	3.2967	0.000	0.000	1.4705	-1.8262	-177.823m
V(Q1:c)	797.262m	-2.5697	3.3669	-673.263m	-743.488m	797.262m	-2.5697	-886.199m
V(Q1:e)	722.214m	-2.6042	3.3264	-748.310m	-778.000m	722.214m	-2.6042	-940.978m


③ To active mode, $V_{BE} = 0.7V$ $V_{CE} > 0.7V$.
 $I_C = 2mA$
 $\beta = 100 = I_C / I_B$ $I_C = 100 I_B = 2mA$.
 $I_B = 0.02mA$ > 0 \checkmark .
 $I_E = I_B + I_C = 2.02mA = I_E$
 $V_{CE} = V_C - V_E$ $V_{BE} = V_B - V_E = 0.7V$.
 $I_B R_B = 3 - V_B$ $I_C R_C = 10 - V_C$ $I_E R_E = V_E + 10$.
 $V_{BE} = (3 - I_B R_B) - (I_E R_E - 10)$
 $0.7 = (3 - (0.02) R_B) - (2.02) R_E - 10$
 $0.7 = 3 - 0.02 R_B - 2.02 R_E + 10$.
 $-12.3 = -0.02 R_B - 2.02 R_E$.
 $12.3 = 0.02 R_B + 2.02 R_E$.
 $615 = R_B + 101 R_E$
 $R_B = 1K$ $R_E = 6.08K$
 $V_B = 3 - 0.02(1) = 2.98$.
 $V_E = 2.02(6.08) - 10 = 2.28V$.
 $V_C = 10 - 1(2) = 8V$.
 $V_{CE} = V_C - V_E = 8 - 2.28 = 5.72 > 0.7 = V_{BE} \checkmark$.

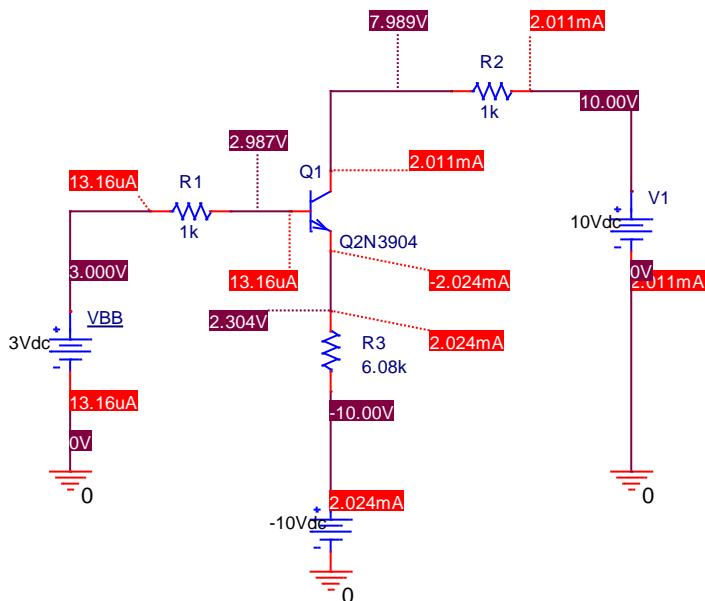

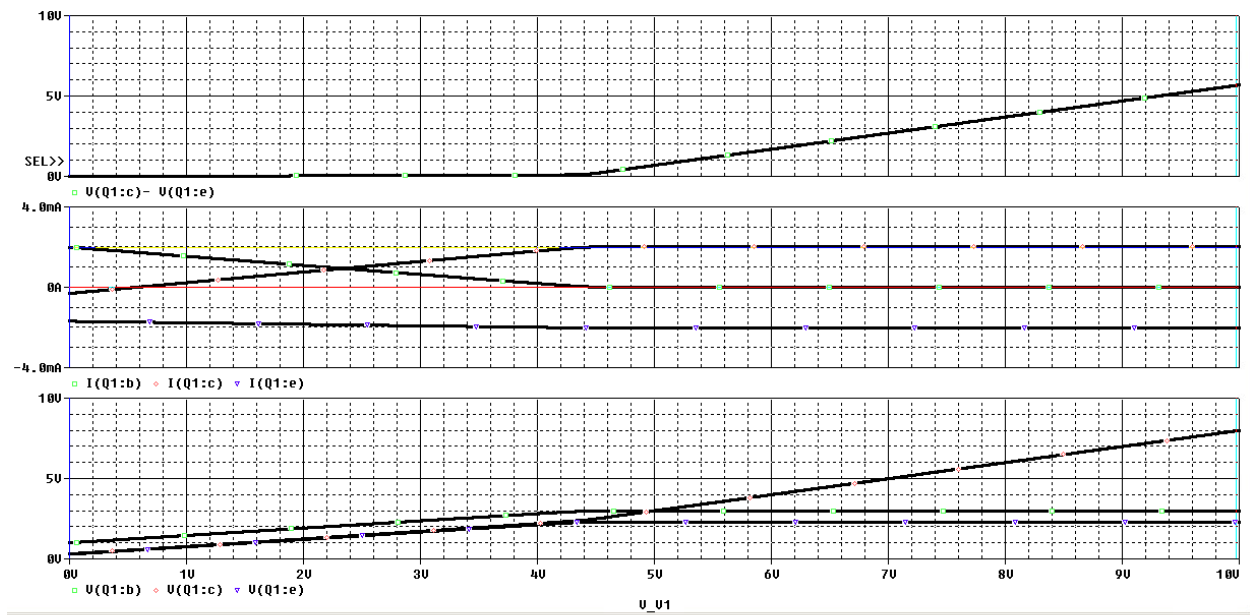

	V(Q1:b)	2.9868	1.0018	1.9851	2.9868	0.9998	2.9868	1.0018	1.9943
	V(Q1:c)	7.9594	306.413m	7.6530	7.9594	304.415m	7.9594	306.413m	4.1329
	V(Q1:e)	2.3043	286.205m	2.0181	2.3043	284.207m	2.3043	286.205m	1.2952
CURSOR 1.2	I(Q1:b)	13.149u	1.9982m	-1.9851m	0.000	0.000	1.9982m	13.149u	1.0057m
	I(Q1:c)	2.0086m	-306.415u	2.3150m	1.9954m	-2.3046m	2.0086m	-306.415u	651.080u
	I(Q1:e)	-2.0217m	-1.6918m	-329.914u	-2.0349m	-3.6900m	-1.6918m	-2.0217m	-1.6568m
	V(Q1:c) - V(Q1:e)	5.6552	20.208m	5.6349	5.6551	18.210m	5.6552	20.208m	2.8377

1.4) @ Assume active

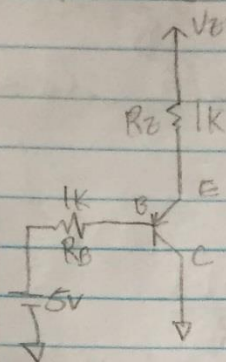

$$V_{EB} = 3V, \quad V_{EB} = 0.7, \quad i_C = \beta i_B = 100 i_B$$

$$i_Z R_Z = 3 - V_Z, \quad i_Z = 10 i_B$$

$$i_B R_B = 5 - V_B$$

$$i_C R_C = V_C$$

$$V_{EB} = 0.7 = V_Z - V_B = 3 - i_Z R_Z - 5 + i_B R_B$$

$$0.7 = -2 - (10 i_B)(1) + i_B(1)$$

$$2.7 = -100 i_B$$

$$i_B = -0.027 \text{ mA} < 0 \quad \times$$

$$i_C = 100(-0.027) = -2.7 \text{ mA}$$

$$i_B = -2.727 \text{ mA}$$

$$3 - (1)(-2.727) - V_{EC} = 0$$

$$V_{EC} = -5.727 \text{ V} < 0.7 = V_{EB} \quad \times$$

The assumption BJT active mode is wrong.
Assume saturation.

$$V_{EC} = 0.1 \text{ V}, \quad V_{EB} = 0.7 \text{ V}, \quad V_{BC} = 0.6 \text{ V}$$

$$i_B R_B = 5 - V_B, \quad i_C R_C = V_C, \quad i_Z R_Z = 3 - V_Z$$

$$V_{BC} = V_B - V_C = 0.6 \text{ V}$$

$$V_{EB} = V_E - V_B = 0.7 \text{ V}$$

$$V_{EC} = V_E - V_C = 0.1 \text{ V}$$

$$V_C = 0$$

$$V_B = 0.6 \text{ V}$$

$$V_E = 0.1 \text{ V}$$

$$i_B = 4.4 \text{ mA} > 0, \quad i_C = 0 \quad \times, \quad i_Z = 3.1 \text{ mA} \quad \checkmark$$

$V_{EB} = 0.5, i_C = 0$ made assumption of saturation mode false.

Assume cut off.



$$i_B = 0, \quad i_C = 0, \quad i_Z = 0$$



$$V_C = 0 \text{ V}, \quad V_E < V_B \quad \checkmark$$

$$V_Z = 3 \text{ V}, \quad V_{EB} = -2 < 0 \quad \checkmark$$

$$V_B = 5 \text{ V}, \quad V_{CB} = -5 < 0 \quad \checkmark$$

The assumption cut off mode is correct.

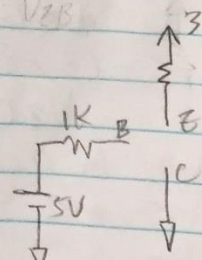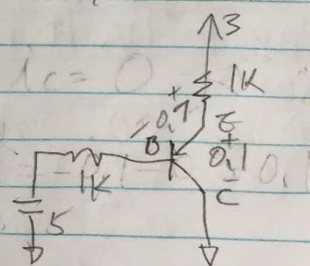

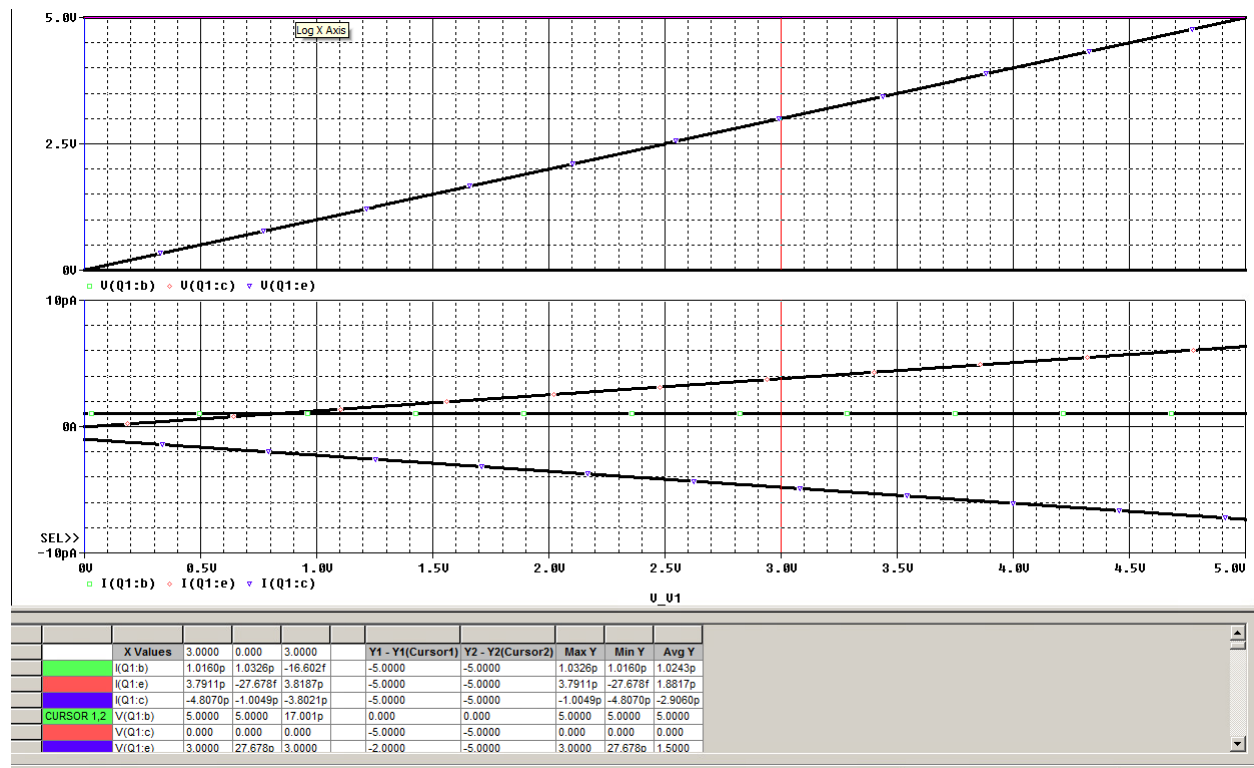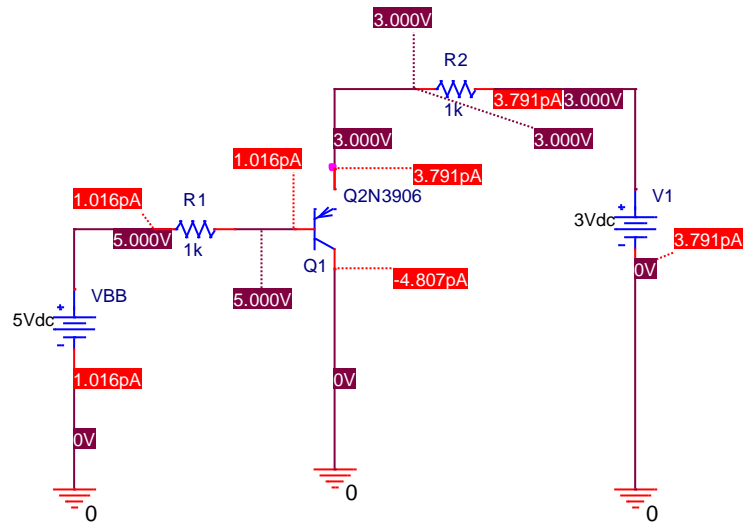

⑥ Make it active. Lower V_{BB} or increase R_B

$V_{EB} = 0.7V$ $i_C = \beta i_B$ $i_E = i_C + i_B$
 $i_E = 101 i_B$ $i_C = 100 i_B$

$V_{BC} > 0$ $V_{EC} > 0.7$

Lower $V_{BB} \rightarrow 1V$

$V_{EB} = 0.7 = V_E - V_B = 3 - i_E R_E - 1 + i_B R_B$

$i_E = 3 - V_E \mid i_B \mid i_E = 1 - V_B$
 $i_B = R_E \mid 3 \text{ mA} \mid R_B$


$V_{BB} = V_E - V_B = 3 - i_E R_E - 1 + i_B R_B = 0.7$
 $1 - 0.7 = 2 - 101 i_B$
 $i_B = 0.0127 \text{ mA} > 0$


$i_C = 1.27 \text{ mA}$
 $i_E = 1.28 \text{ mA}$

$V_E = 1.7V$ $V_B = 0.9871V$

$V_C = 0$ $V_{EC} = V_E - V_C = 1.7 > 0.7 \checkmark$
 $V_{BC} = V_B - V_C = 0.9871 > 0.7 \checkmark$

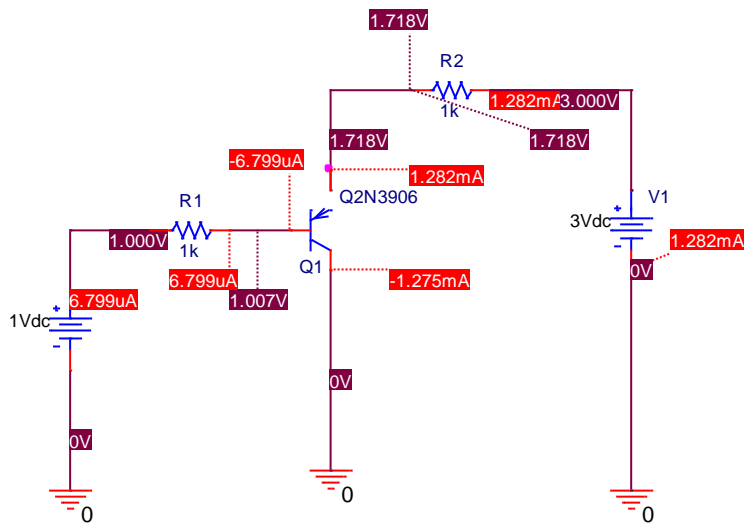The BJT is in active mode by just lower V_{BB} to 1V. It is not necessary to increase R_B .



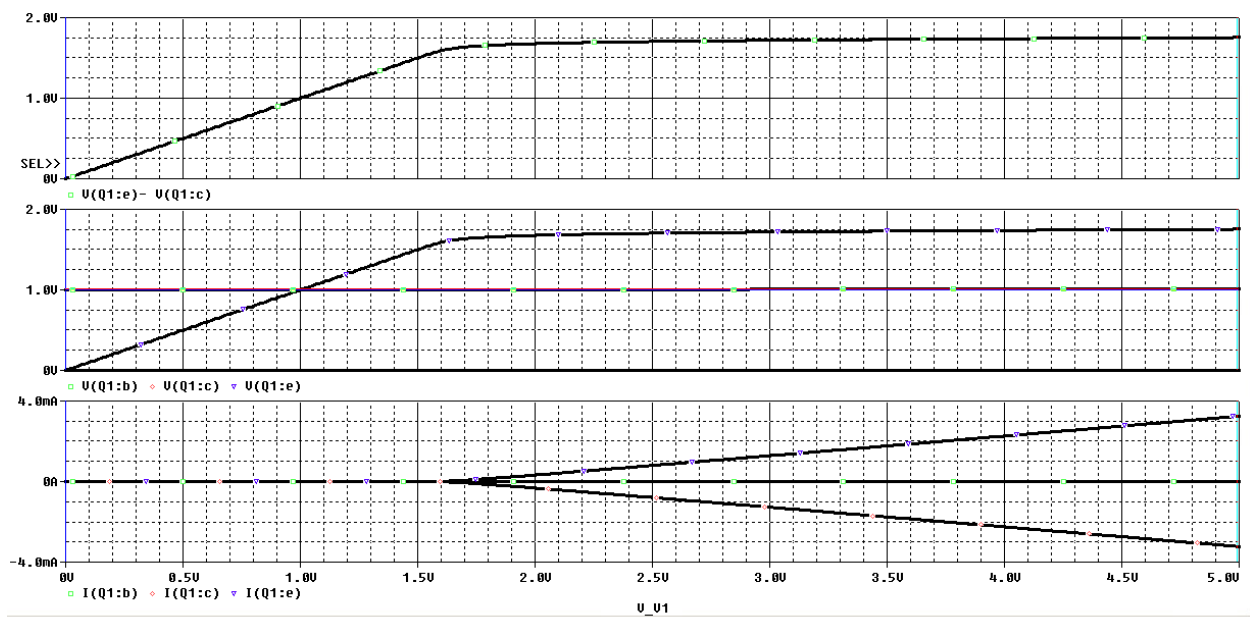

	V(Q1:b)	-17.533u	206.749f	-17.533u	-1.0176	-1.0000	206.749f	-17.533u	-8.7666u	
	V(Q1:c)	-3.2166m	-201.219f	-3.2166m	-1.0208	-1.0000	-201.219f	-3.2166m	-1.6083m	
	V(Q1:e)	3.2341m	-5.5301f	3.2341m	-1.0143	-1.0000	3.2341m	-5.5301f	1.6171m	
CURSOR 1.2	V(Q1:b)	1.0176	1.0000	17.547m	0.000	0.000	1.0176	1.0000	1.0088	
	V(Q1:c)	0.000	0.000	0.000	-1.0176	-1.0000	0.000	0.000	0.000	
	V(Q1:e)	1.7533	5.5418p	1.7533	735.790m	-1.0000	1.7533	5.5418p	876.669m	
	V(Q1:e) - V(Q1:c)	1.7533	5.5418p	1.7533	735.790m	-1.0000	1.7533	5.5418p	876.669m	

* If $V_{BB} < 0$. Assume $V_{BB} = -1$. Assume active.

$$V_{BB} = 0.7 = V_E - V_B = 3 - I_B R_E - (-1) + I_B R_B$$

$$0.7 = 4 - 10 I_B$$

$$I_C = 3.267 \text{ V}$$

$$I_B = 0.03267 > 0$$

$$I_E = 3.29967 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{3 - V_E}{R_E}$$

$$I_B = \frac{-1 - V_B}{R_B}$$

$$3 - I_E R_E - V_{EC} = 0, 1 = 0.3267$$

$$3 - (3.29967)(1) = V_{EC}$$

$$V_{EC} = -0.29967 < 0.7 = V_{BE} \quad \times$$

Not in active mode when $V_{BB} < 0$.

Assume saturation mode.

$$V_{BB} = 0.7 \quad V_{EC} = 0.1 \quad V_E - V_B = 0.7 \quad V_E - V_C = 0.1$$

$$3 - I_E R_E - V_{EC} = 0 \quad I_E = 2.9 \text{ mA}$$

$$I_B = \frac{V_B + 1}{1} \quad I_E = \frac{3 - V_E}{1} \quad I_C = \frac{V_C}{1} \quad I_E = I_C + I_B$$

$$I_C = 1 - I_B \quad I_C = 2.8 \text{ mA}$$

$$I_B = \frac{V_B + 1}{1} = 0.4 \text{ mA} \quad V_B = V_E - 0.7$$

$$I_E = 2.9 \text{ mA} = -0.7 + 1$$

$$I_C = I_E - I_B = 2.9 - 0.4 = 2.5 \text{ mA}$$

$$I_C = 2.5 \text{ mA}$$

$$V_E = V_B + V_{BE} =$$



$$3 - V_E = I_E R_E = 2.9(1)$$

$$V_E = 0.1 \text{ V}$$

$$V_C \approx 0 \text{ V}$$


$$V_B = 0.6 \text{ V}$$

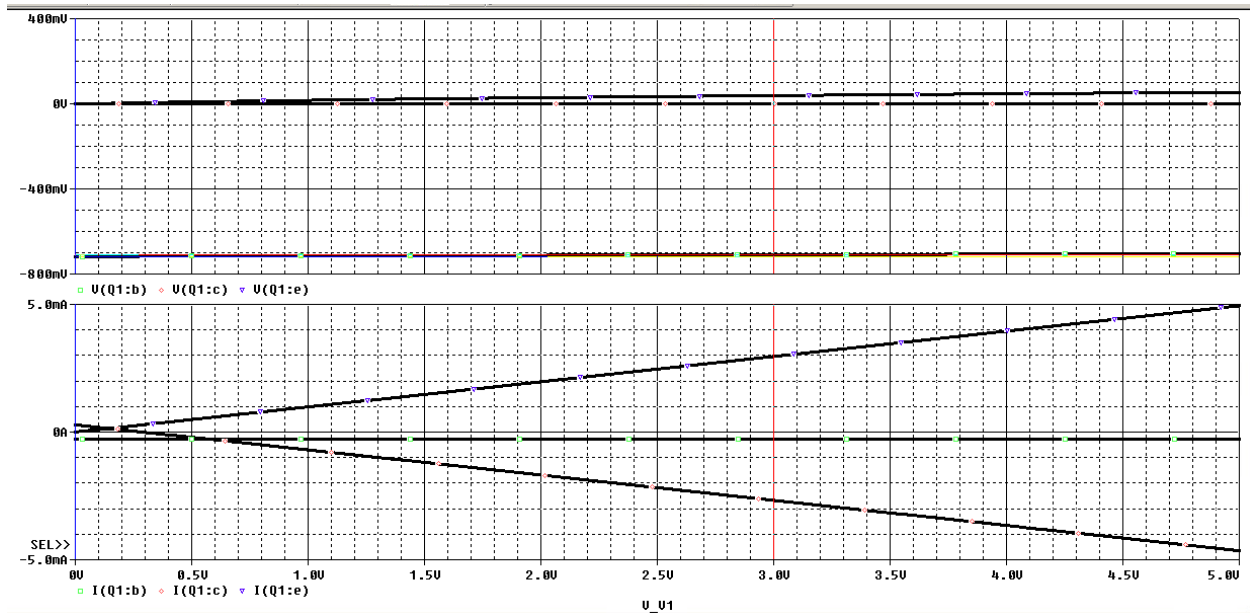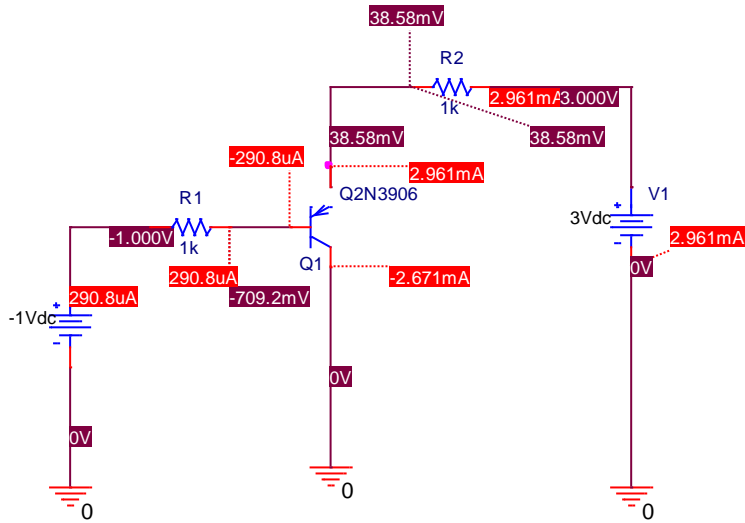The BJT is in saturation mode if V_{BB} become negative.



	X Values	3.0000	0.000	3.0000		Y1 - Y1(Cursor1)	Y2 - Y2(Cursor2)	Max Y	Min Y	Avg Y
	V(Q1:b)	-290.768u	-282.581u	-8.1872u		708.931m	717.136m	-282.581u	-290.768u	-286.675u
	V(Q1:c)	-2.6691m	281.743u	-2.9509m		708.553m	717.701m	281.743u	-2.6691m	-1.1937m
	V(Q1:e)	2.9599m	838.445n	2.9591m		712.182m	717.420m	2.9599m	838.445n	1.4804m
CURSOR 1,2	V(Q1:b)	-709.222m	-717.419m	8.1971m		0.000	0.000	-709.222m	-717.419m	-713.320m
	V(Q1:c)	0.000	0.000	0.000		709.222m	717.419m	0.000	0.000	0.000
	V(Q1:e)	38.580m	-838.480u	39.418m		747.801m	716.580m	38.580m	-838.480u	18.871m

2.1

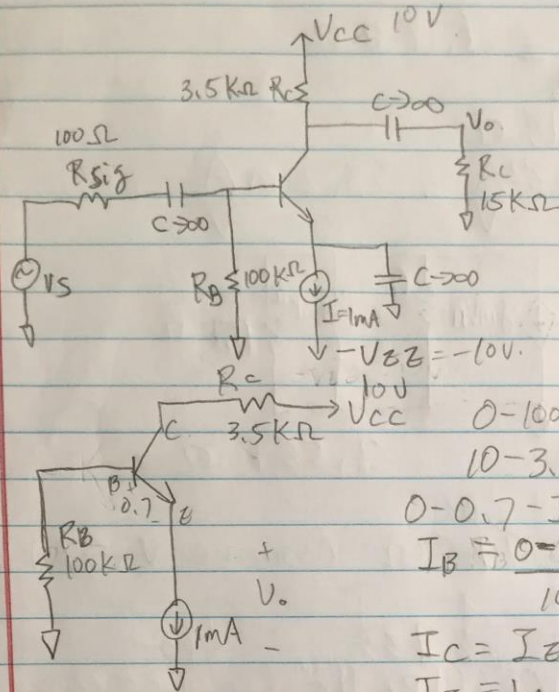

I_c, V_{ce}
 r_e, r, g_m, r_o
 small signal diagram
 input resistance R_{in}
 voltage gain $A_v = \frac{V_o}{V_s}$

$$\begin{aligned} 0 - 100I_B - 0.7 - V_o &= 0 \\ 10 - 3.5I_c - V_{ce} - V_o &= 0 \\ 0 - 0.7 - I_B R_B &= 0 \\ I_B &= \frac{0 - 0.7}{100} = 0.007 \text{ mA} \\ I_c &= I_E - I_B = 0.993 \text{ mA} \\ I_E &= 1 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$-100(0.007) - 0.7 = V_o$$

$$-1.4 \text{ V} = V_o$$

$$V_{ce} = 10 - 3.5(0.993) + 1.4 = 0$$

$$V_{ce} = 7.9245 \text{ V}$$

$$V_c = V_{cc} - I_c R_c = 10 - 0.993(3.5)$$


$$V_c = 6.5245 \text{ V}$$

$$V_{ce} = V_c - V_e = 6.5245 - V_e = 7.9245$$

$$V_e = -1.4$$

$$V_{be} = V_b - V_e = V_b - (-1.4) = 0.7$$


$$V_b = -0.7 \text{ V}$$

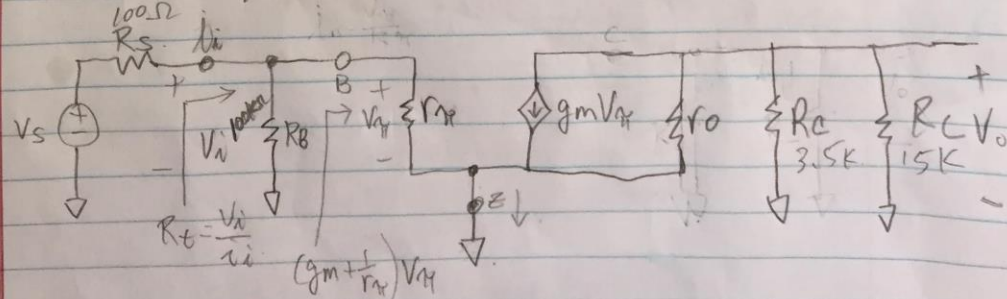

$$r_e = \frac{V_T}{I_C} = \frac{26 \text{ mV}}{0.993 \text{ mA}} = 26.18 \Omega$$

$$r_{\pi} = \beta \cdot r_e = 2618 \Omega$$
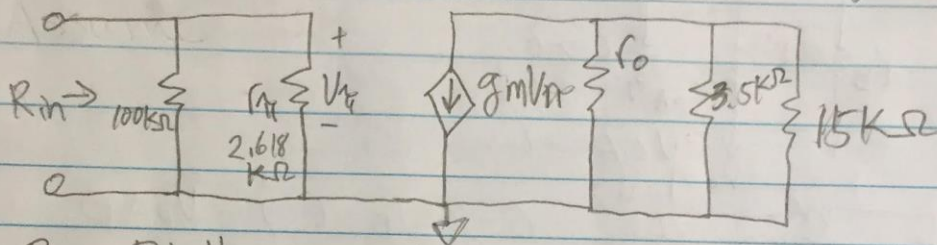
$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{0.993 \text{ mA}}{26 \text{ mV}} = 38.2 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$





$$R_{in} = R_B \parallel r_{\pi} = \frac{1}{\frac{1}{100} + \frac{1}{2.618}} = 2.55 \text{ k}\Omega$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_C} = \frac{74}{0.993} = 74.5 \text{ k}\Omega \quad \text{Assume } V_A = 74 \text{ V.}$$

$$A_v = - \frac{R_{in}}{R_{in} + R_s} g_m (R_C \parallel R_L \parallel r_o) = - \frac{2.55}{2.55 + 1} (0.9623) (38.2) (3) \approx -100.5$$
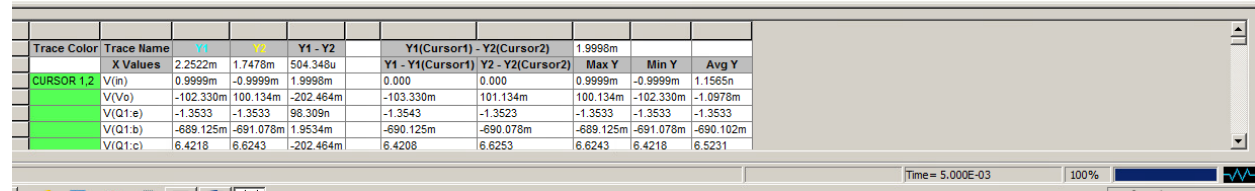
$$A_v = (0.9623)(38.2)(3) \approx -100.5$$



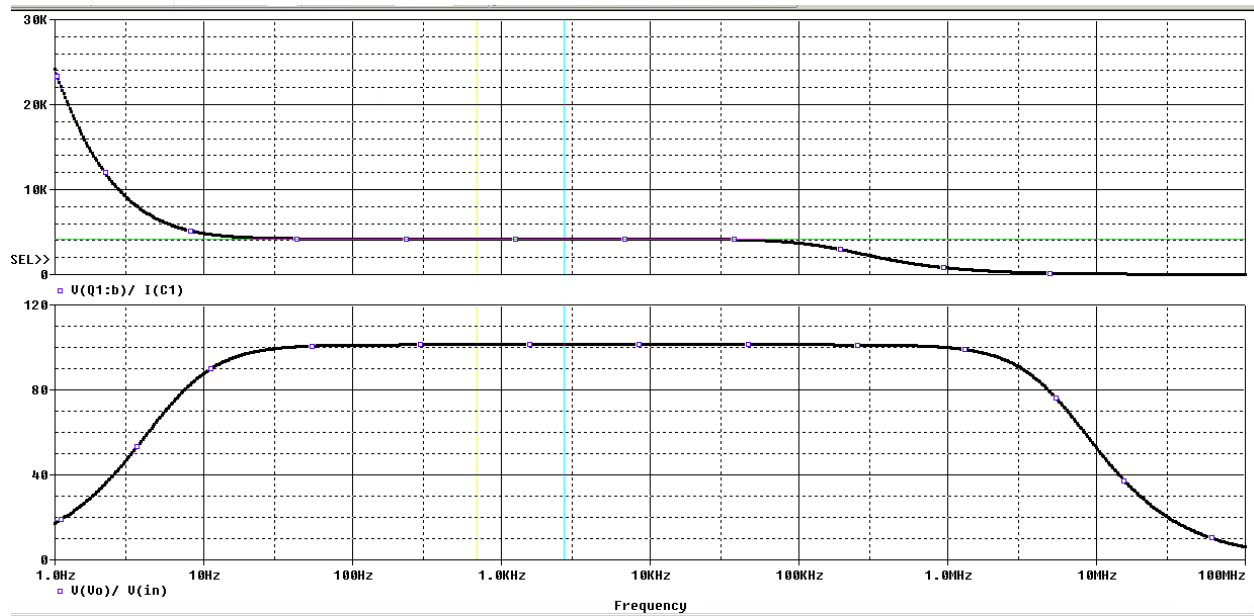

Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2	Y1(Cursor1) - Y2(Cursor2)	Max Y	Min Y	Avg Y
	X Values	2.6410K	686.649	1.9544K				
	V(Vo)/V(in)	101.230	101.226	3.3063m	-4.0838K	-4.0844K	101.230	101.226
CURSOR 1,2	V(Q1:b)/I(C1)	4.1851K	4.1856K	-522.950m	0.000	0.000	4.1856K	4.1851K



ms of curve

Freq = 100.0E+06

100%

AA

2.2

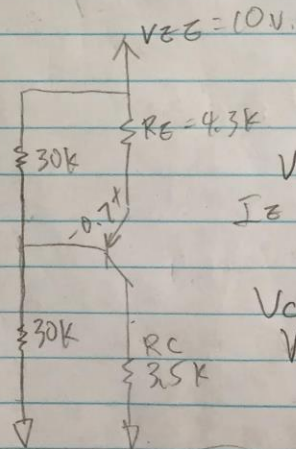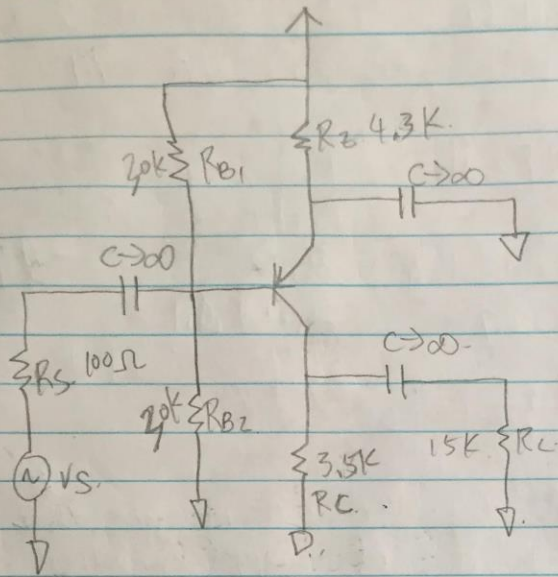


$$V_B \approx V_{BB} = V_{EE} \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} = 10 \frac{30}{60} = 5$$

$$V_E = V_B + V_{BE} \approx 5 + 0.7 = 5.7V$$

$$I_E = \frac{V_{EE} - V_E}{R_E} = \frac{10 - 5.7}{4.3} = 1mA \approx I_C$$

$$V_C = I_C R_C = 1(3.5) = 3.5V$$
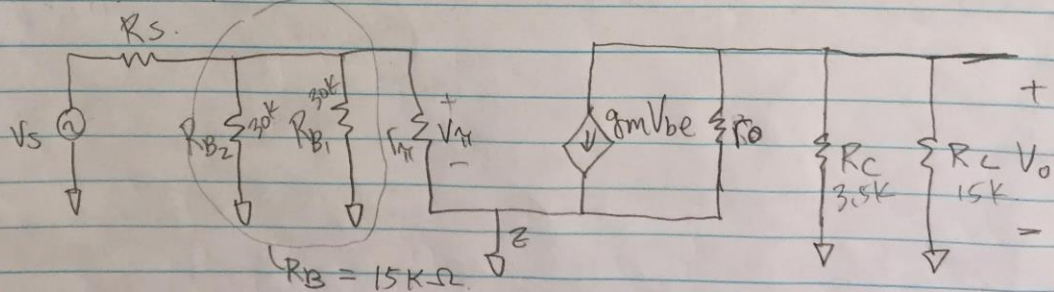
$$V_{EC} = V_E - V_C = 5.7 - 3.5 = 2.2V$$



$$r_e = \frac{V_T}{I_C} = \frac{26}{1} = 26\Omega$$

$$g_m = 1/r_e = 0.03846A/V = 38mA/V$$


$$r_{\pi} = 100 r_e = 2.6 \text{ k}\Omega$$



$$r_o = \frac{74}{1 \text{ mA}} = 74 \text{ k}\Omega \quad \text{Assume } V_A = 74 \text{ V}$$

$$A_v = -g_m (R_C \parallel R_L \parallel r_o) \left[\frac{R_{in}}{R_{in} + R_s} \right] \cdot 95$$

$$= -38 (3.5 \parallel 15 \parallel 74) \left[\frac{2.2}{2.2 + 0.1} \right] = -97$$
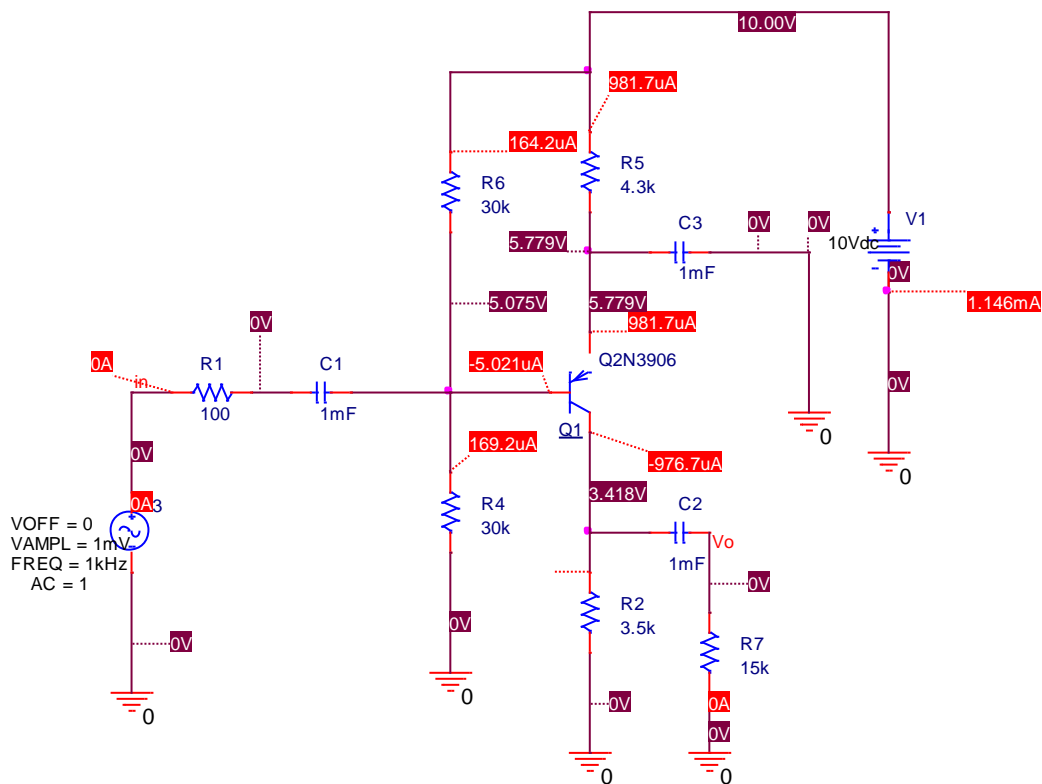
$$R_{in} = R_B \parallel R_{\pi} = \frac{1}{\frac{1}{15} + \frac{1}{2.6}} = 2.21591 \text{ k}\Omega$$



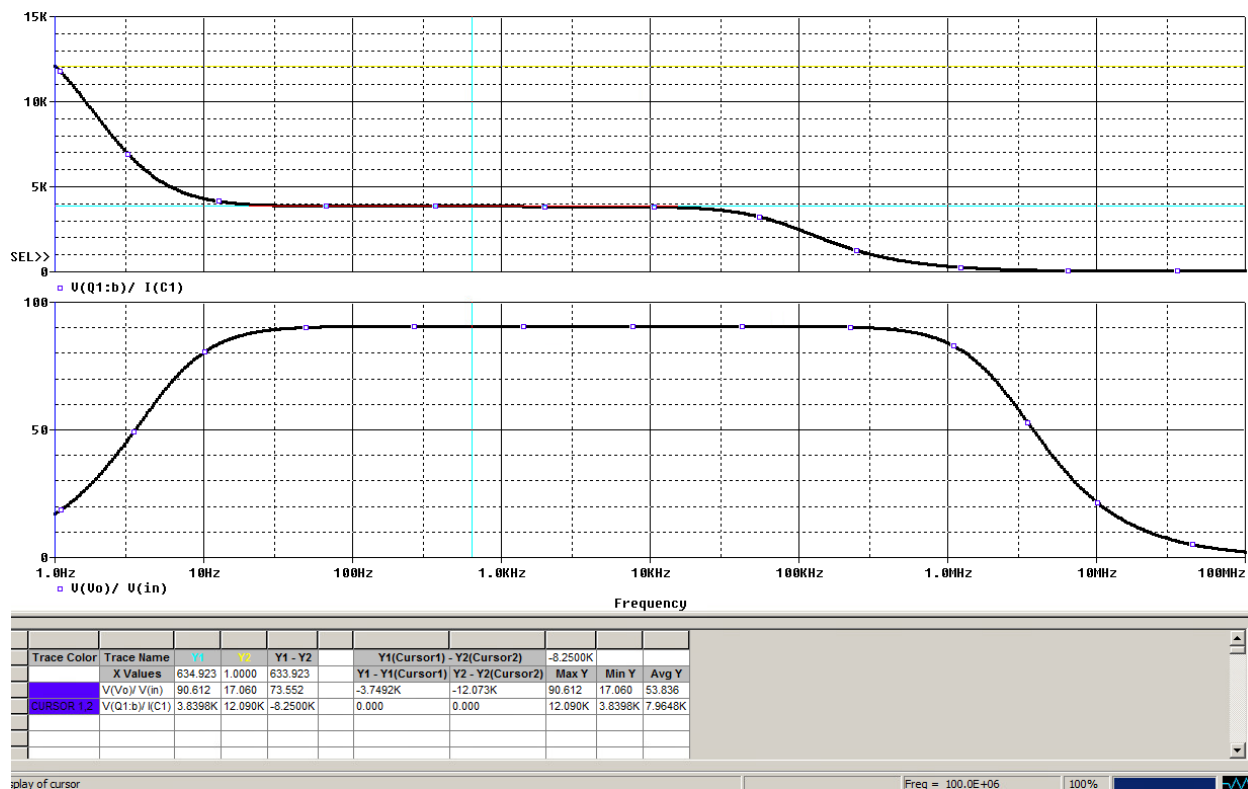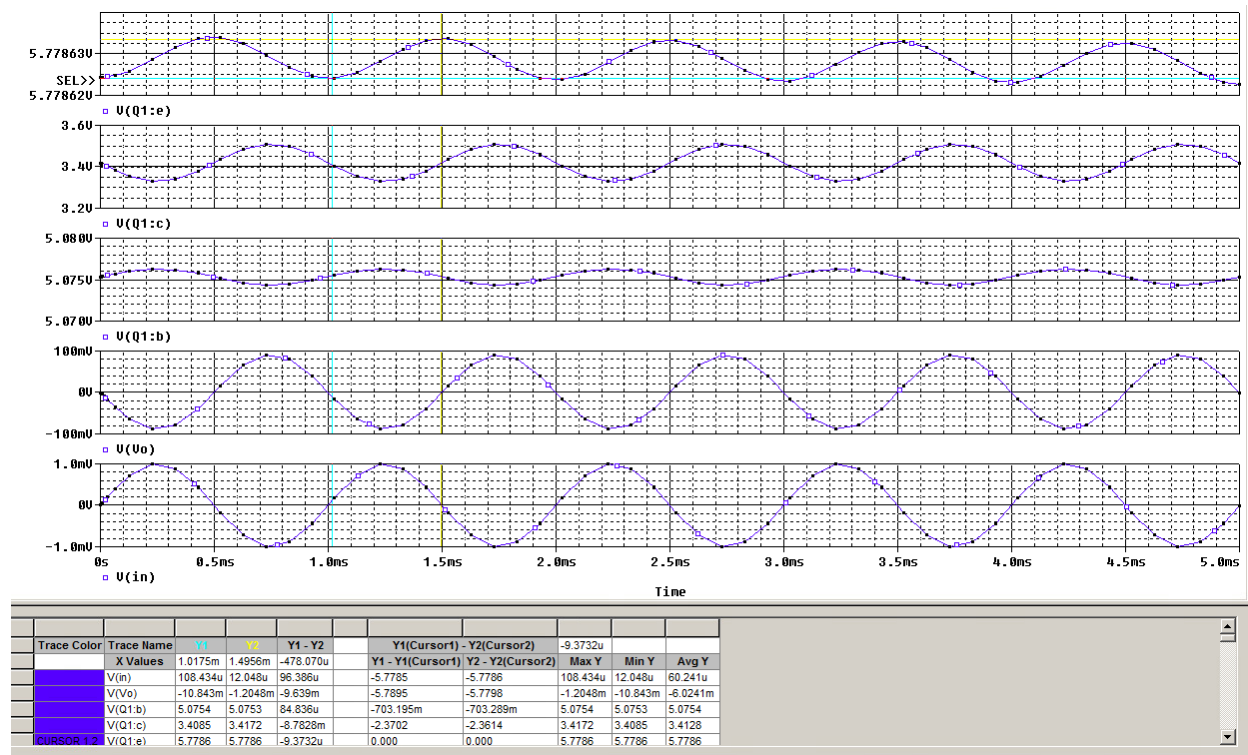

isplay of cursor

Freq = 100.0E+06

100%

