

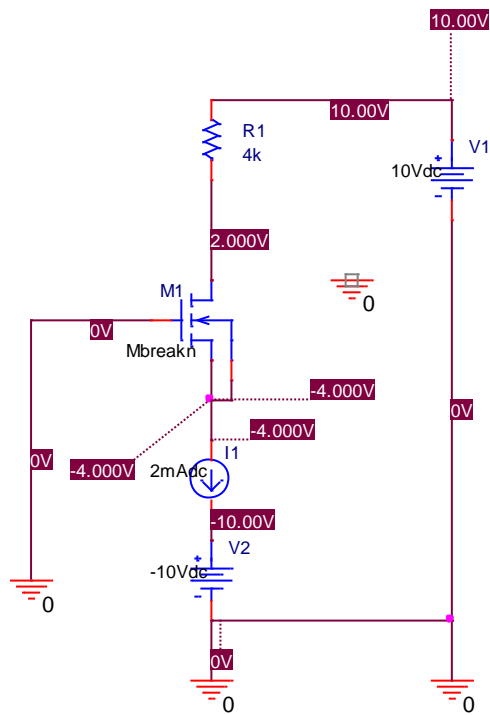


Rong Zheng

Homework 4

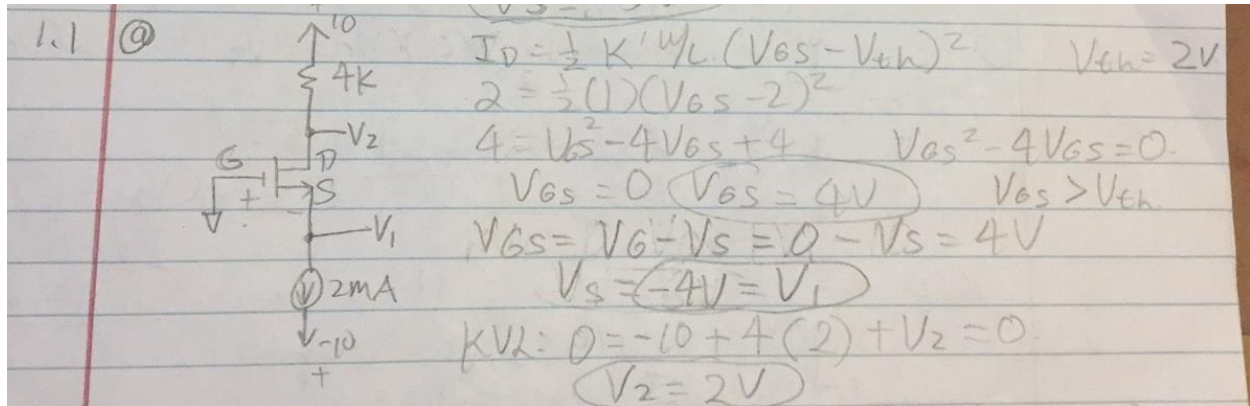

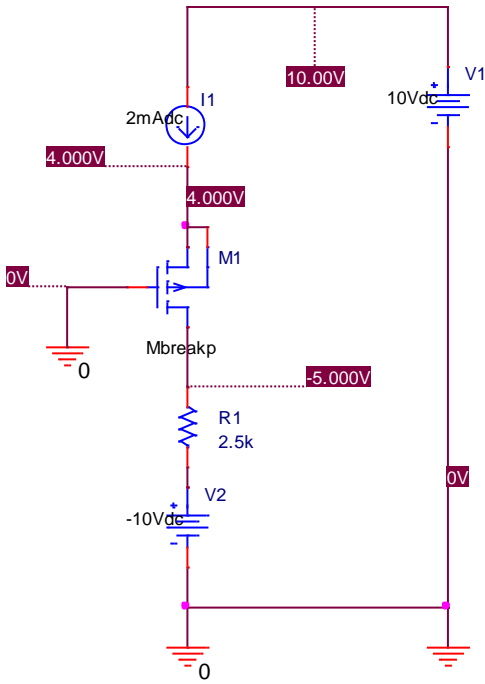




1.1 (d)

$V_G = V_D$      $V_{GS1} = V_{GS2} = V_{GS}$   
 $I_D = 2\text{mA} = \frac{1}{2}(1)(V_{GS} + 2)^2$   
 $4 = (V_{GS}^2 + 4V_{GS} + 4)$   
 $V_{GS}^2 + 4V_{GS} = 0$   
 $V_{GS} = -4 \pm \sqrt{16 - 0}$   
 $V_{GS} = 0$      $V_{GS} = -4\text{V}$   
 $V_{GS} < V_{th} = -2\text{V}$

KVL:  $0 = 10\text{V} + V_{SG1} + V_6$   
 $V_6 = 10 - 4 = 6\text{V} = V_G$   
 KVL:  $0 = -10 + V_{SG1} + V_{SG2} + V_7$   
 $V_7 = 10 - 2(4) = 2\text{V} = V_7$

1.1 (c)

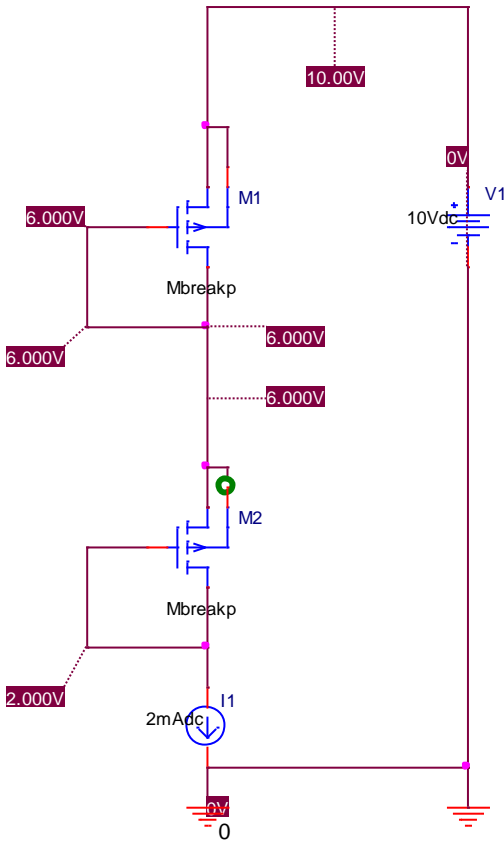

1.2 ⑥

$$I_D = \frac{1}{2} K' W/L (V_{GS} - V_t)^2$$

$$1 = \frac{1}{2} (1) (V_{GS} - 2)^2$$

$$2 = V_{GS}^2 - 4V_{GS} + 4$$

$$V_{GS}^2 - 4V_{GS} + 2 = 0$$

$$V_{GS} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - (4(2))}}{2}$$


$$V_{GS} = 3.4V \quad V_{GS} = 0.586V$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = V_G = 3.4V$$

$$-10 + I_D R_D + V_{GS} = 0$$

$$-10 + R_D + 3.4 = 0$$

$$R_D = 6.6k$$

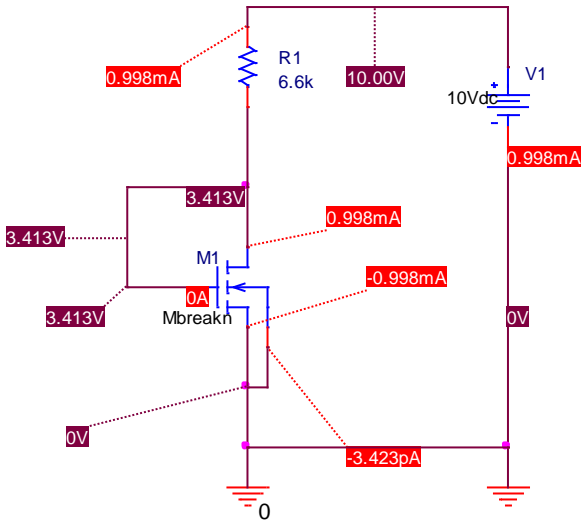

2.1 @  $\uparrow 5V$

$I_D = \frac{1}{2}(0.4)(V_{GS} - V_t)^2 = 0.2(V_{GS} - 1)^2$

$10\mu A = 0.2(V_{GS}^2 - 2V_{GS} + 1)$


$V_{GS}^2 - 2V_{GS} + 0.95 = 0$

$V_{GS} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4(0.95)}}{2}$


$V_{GS} = 1.22V$      $V_{GS} = 0.776V$      $V_{GS} > V_t$

KVL:  $0 = V_{GS} + V_1 = 0$

$V_1 = -V_{GS} = -1.22V = V_1$

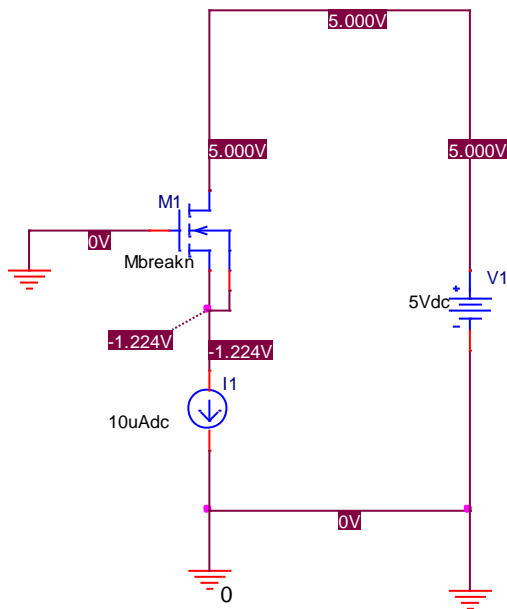

2.1 ⑥

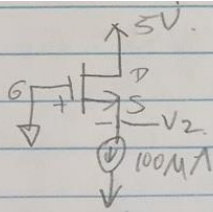


$$100\mu A = \frac{1}{2}(0.4)(V_{GS} - V_t)^2 = 0.2(V_{GS} - 1)^2$$

$$V_{GS}^2 - 2V_{GS} + 0.5 = 0 \quad V_{GS} > V_t$$


$$V_{GS} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4(0.5)}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{2}}{2}$$

$$V_{GS} = 1.7 \quad V_{GS} = 0.29$$

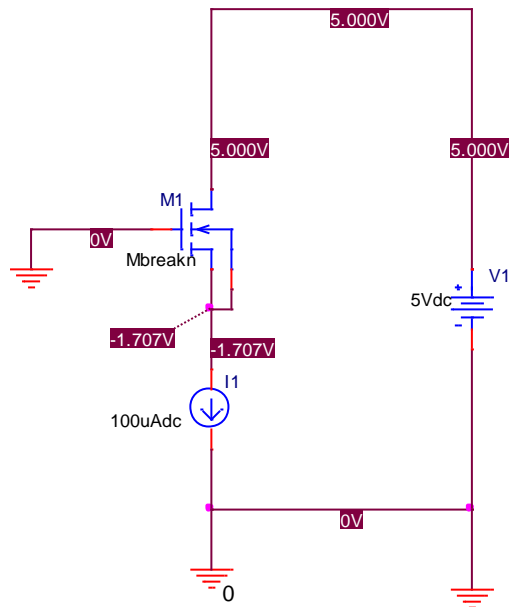KVL:  $0 = V_{GS} + V_2 = 0 \quad V_2 = -V_{GS} = -1.7V = V_2$



2.1 ⑦

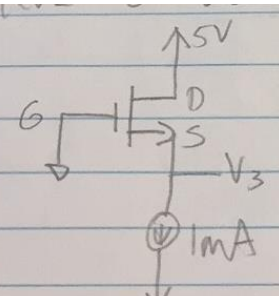

$$I = \frac{1}{2}(0.4)(V_{GS} - 2V_{GS} + 1)$$

$$0.5 = V_{GS} - 2V_{GS} + 1$$


$$V_{GS}^2 - 2V_{GS} + 4 = 0 \quad V_{GS} > V_t$$

$$V_{GS} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4(-4)}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{20}}{2}$$

$$V_{GS} = 3.23V \quad V_{GS} = -1.35V$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = 0 - V_S = 3.23V$$

$$V_S = -3.23V = V_3$$

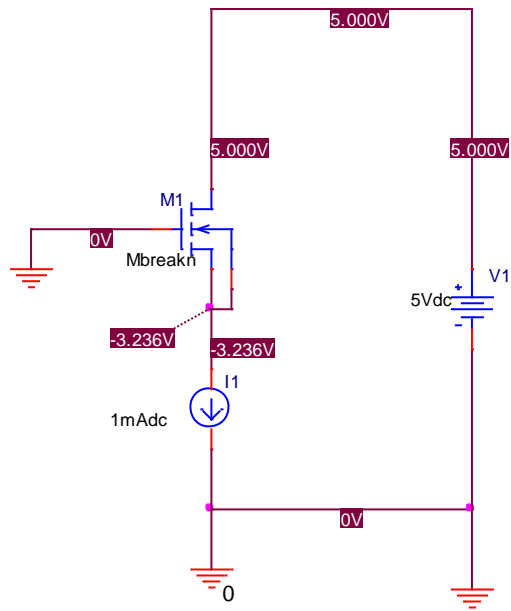

2.1 ②

5V  
10mA  
0V4  
G  
+  
-  
s

$$I_D = \frac{1}{2} (0.4) (V_G - V_t)^2$$

$$0.01 = \frac{1}{2} (0.4) (V_G - 1)^2$$

$$0.05 = V_G^2 - 2V_G + 1$$

$$V_G^2 - 2V_G + 0.95 = 0$$


$$V_G = \frac{2 \pm \sqrt{4 - (4)(0.95)}}{2}$$

$$V_G = 1.2V \quad V_G = 0.776V$$

$$V_{GS} = V_G - V_s = V_G = 1.2V$$

$$V_4 = 1.2V$$

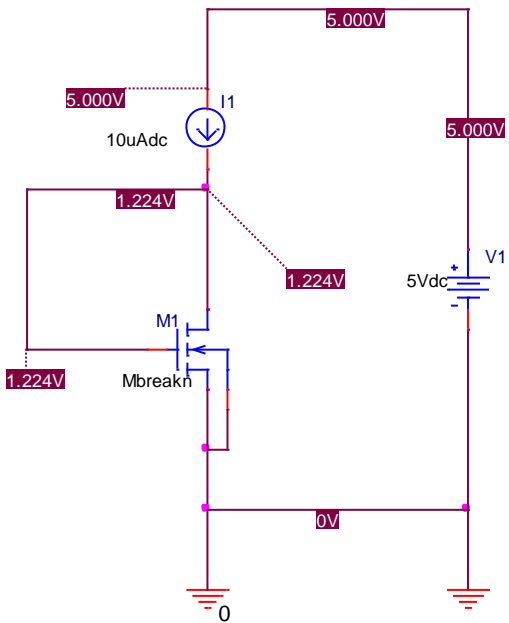$V_s = 0$   
 $V_{GS} = V_G - V_s = V_G$   
 $V_G > V_t$   
 $V_G = V_4$





2.1 ②

$(V_4 = 1.2V)$

$V_S = 0$

$V_{GS} = V_G - V_S = V_G$

$I_D = \frac{1}{2}(0.4)(V_G - 1)^2$

$1 = \frac{1}{2}(0.4)(V_G^2 - 2V_G + 1)$

$5 = V_G^2 - 2V_G + 1$


$V_G^2 - 2V_G - 4 = 0$

$V_G = \frac{2 \pm \sqrt{4 - (4 \times -4)}}{2}$

$V_G = 3.2$        $V_G = -1.23$        $V_G > V_t$

$V_{GS} = V_G - V_S = V_G = 3.2$


$V_S = 3.2V$

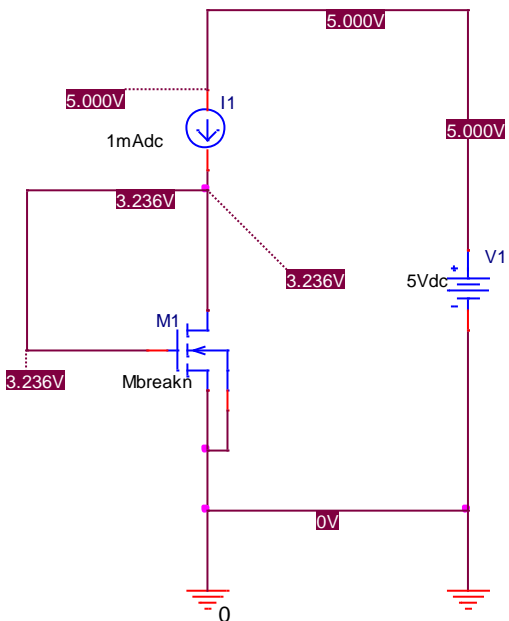




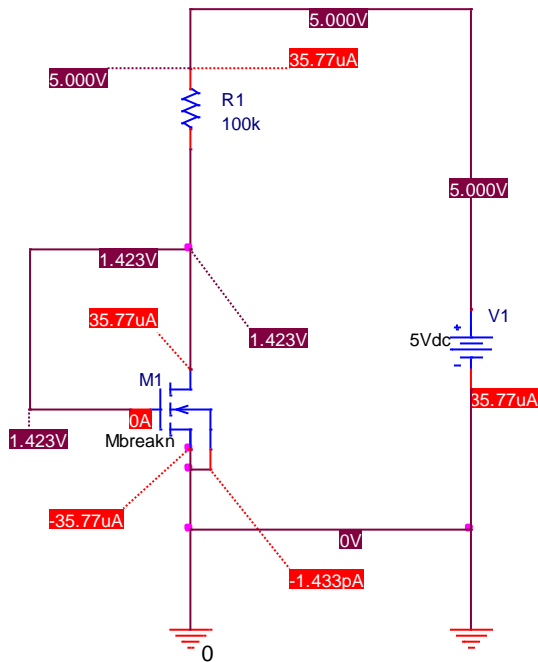2.1 ④

$-5 + I_D R_D + V_{GS} = 0$   
 $I_D = \frac{5 - V_{GS}}{100}$   
 $I_D = \frac{1}{2} (0.4)(V_{GS} - 1)^2$   
 $0.05 - 0.01 V_{GS} = 0.2(V_{GS}^2 - 2V_{GS} + 1)$   
 $0.25 - 0.05 V_{GS} = V_{GS}^2 - 2V_{GS} + 1$   
 $V_{GS}^2 - 1.95 V_{GS} + 0.75 = 0$   
 $V_{GS} = \frac{1.95 \pm \sqrt{3.8 - 4(0.75)}}{2}$   
 $V_{GS} = 1.4V$  (circled)  
 $V_{GS} > V_t$   
 $V_{GS} = 0.528V$   
 $V_{GS} = V_G - V_S = V_G = 1.4V$   
 $V_G = 1.4V$  (circled)



2.1 (g)

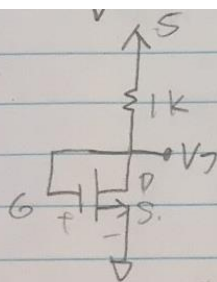

Short cut

$$R_D = \frac{1}{\frac{1}{1k} + \frac{1}{0.4(V_7 - 1)}} = 1k$$

$$0.4V_7 - 0.4 = 1$$

$$V_7 = 3.5V$$

Long way

$$-5 + I_D R_D + V_{GS} = 0$$

$$I_D = \frac{5 - V_{GS}}{1k} = \frac{1}{2} (0.4)(V_{GS} - 1)^2 = 0.2(V_{GS}^2 - 2V_{GS} + 1)$$


$$25 - 5V_{GS} = V_{GS}^2 - 2V_{GS} + 1$$

$$V_{GS}^2 + 3V_{GS} - 24 = 0$$


$$V_{GS} = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4(-24)}}{2}$$

$$V_{GS} = 3.6V \quad V_{GS} = -6.6V$$


$V_G = V_D \Rightarrow 3.6V$

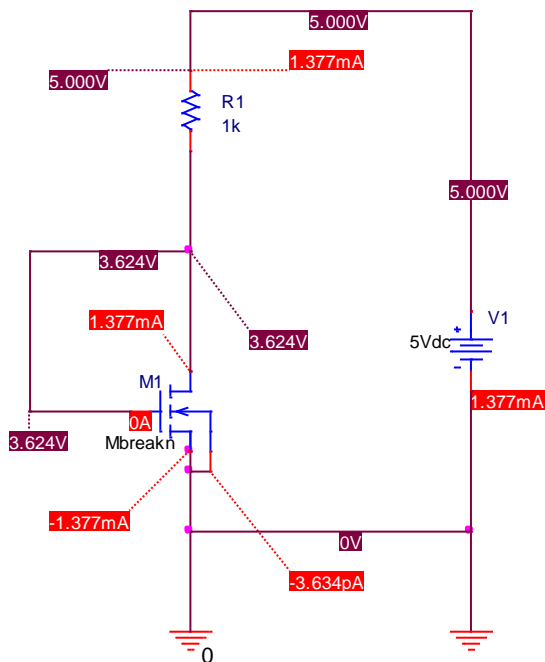

h)

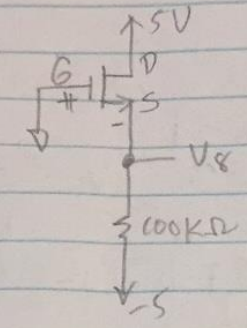


$V_D = 5$      $V_G = 0$      $V_{GS} = -V_S$   
 $V_{GS} + I_{RS} - 5 = 0$   
 $I_D = \frac{5 - V_S}{100k} = \frac{1}{2} (0.4) (V_{GS} - 1)^2$   
 $0.05 - 0.01V_S = 0.2 (V_{GS}^2 - 2V_{GS} + 1)$   
 $0.25 - 0.05V_S = V_{GS}^2 - 2V_{GS} + 1$   
 $V_{GS}^2 - 1.95 + 0.75 = 0$   
 $V_S = \frac{1.95 \pm \sqrt{3.8 - 4(0.75)}}{2}$      $V_{GS} = 1.4V$      $V_{GS} = 0.528V$   
 $V_{GS} > V_{th}$   
 $V_{GS} = V_G - V_S = 0 - V_S = 1.4$   
 $V_S = -1.4V = V_{GS}$

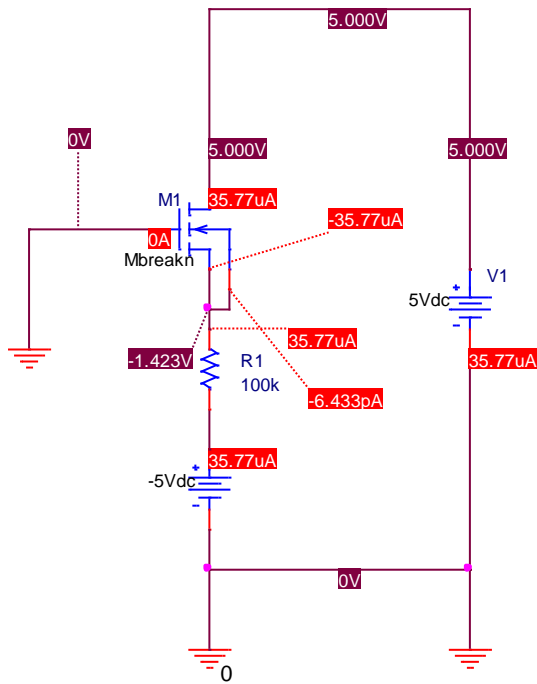

3.1

(1)

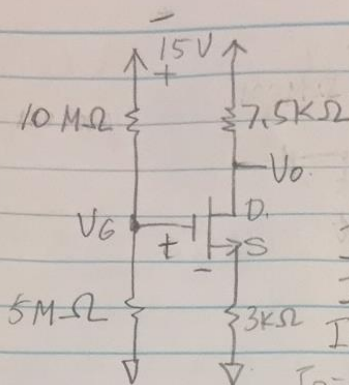

$$V_G = \frac{R_2 (15V)}{R_1 + R_2} = \frac{5 (15)}{10 + 5} = 5V$$

$$V_S = I_D R_S = 3 I_D$$

$$V_{GS} = 5 - 3 I_D$$

$$I_D = \frac{1}{2} K' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$I_D = \frac{1}{2} (2 \times (V_{GS} - 1))^2 = V_{GS}^2 - 2 V_{GS} + 1$$

$$I_D = (5 - 3 I_D)^2 - 2(5 - 3 I_D) + 1$$

$$I_D = 25 - 30 I_D + 9 I_D^2 - 10 + 6 I_D + 1$$

$$I_D = 16 - 24 I_D + 9 I_D^2 \quad 0 = 9 I_D^2 - 25 I_D + 16$$

$$I_D = \frac{25 \pm \sqrt{625 - 4(9)(16)}}{2(9)}$$

$$I_{D1} = 1.78 \text{ mA}$$

$$I_{D2} = 1 \text{ mA}$$

$$\text{If } I_{D1} = 1.78 \text{ mA}$$

$$V_{GS} = 5 - 3(1.78) = -0.34 \text{ V} < V_{th} \text{ not saturation}$$

$$\text{If } I_{D2} = 1 \text{ mA}$$

$$V_{GS} = 5 - 3(1) = 2 \text{ V} > V_{th} \quad \checkmark$$

$$\text{KVL} = -15 + I_D R_D + V_{DS} + I_D R_S$$

$$V_S = 3 \text{ V}$$

$$V_D = 7.5 \text{ V}$$

$$V_{DS} = 15 - I_D (7.5 + I_D (3)) = 15 - 10.5(1) = 4.5 \text{ V}$$


$$V_{DS} = 4.5 \text{ V} > V_{GS} - V_{th} = 1 \text{ V} \quad \checkmark$$

$$I_D = I_{D2} = 1 \text{ mA}$$

$$\text{ii) } g_m = \frac{2 I_D}{V_{GS} - V_{th}} = \frac{2(1)}{2 - 1} = 2 = 2 \text{ mA/V} = g_m$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_D} = \frac{100 \text{ V}}{1 \text{ mA}} = 100 \text{ k}\Omega = r_o$$

(iii)

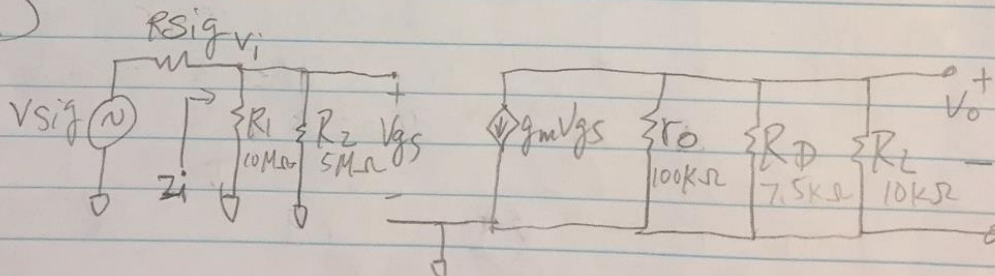


$$\text{iv) } A_v = \frac{V_o}{V_{in}} = -g_m (r_o \parallel R_D \parallel R_L) \quad -7.89$$

$$A_v = -2 (100 \parallel 7.5 \parallel 10) = -8.22 = A_v$$



$$V_i = V_{sig} \left( \frac{R_1 \parallel R_2}{R_{sig} + R_1 \parallel R_2} \right) \quad \frac{V_i}{V_{sig}} = \left( \frac{R_1 \parallel R_2}{R_{sig} + R_1 \parallel R_2} \right)$$

$$A_{vs} = \frac{V_o}{V_{sig}} = \frac{V_i}{V_{sig}} \cdot \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_1 \parallel R_2}{R_{sig} + R_1 \parallel R_2} \cdot A_v = \left( \frac{10M \parallel 5M}{100k + (10M \parallel 5M)} \right) \cdot 8.2$$

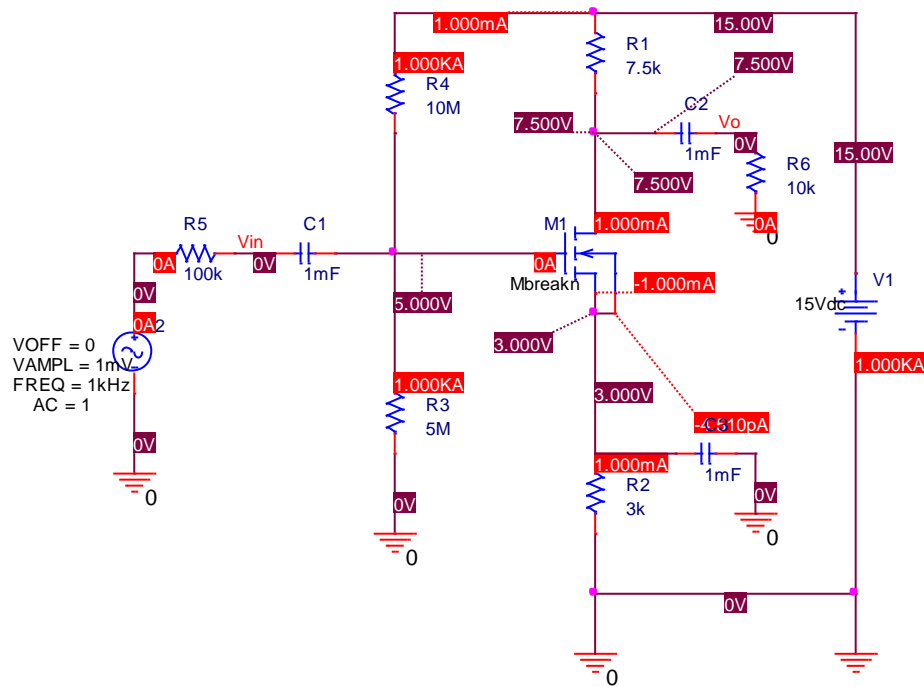$A_{vs} = -7.98$   
 $R_{in} = R_G = R_1 \parallel R_2 = 10 \parallel 5 = 3.3 M\Omega = R_{in}$






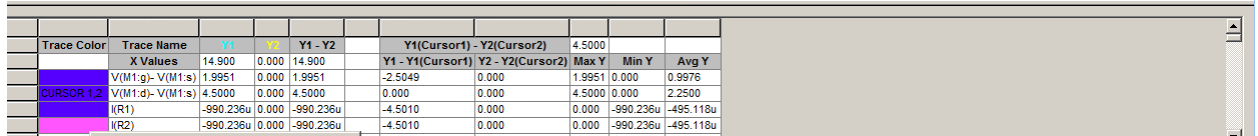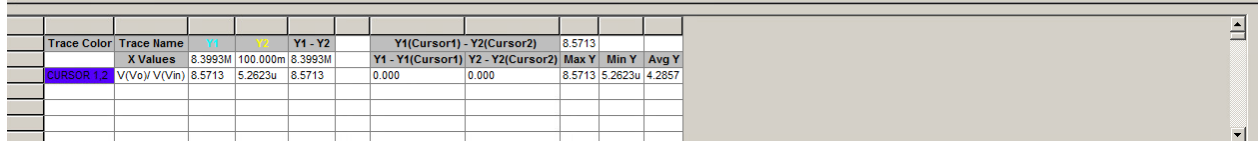

3.2

①

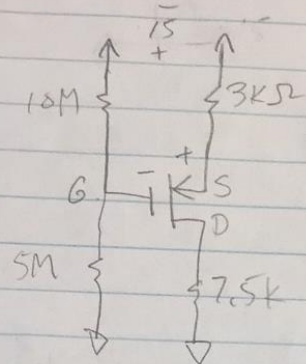

$$V_G = 5V, \quad V_S = 15 - I_D R_S$$

$$V_{GS} = 5 - (15 - I_D R_S) = 3I_D - 10$$

$$I_D = \frac{1}{2} (2) (V_{GS} + 1)^2$$

$$I_D = \frac{1}{2} (2) (V_{GS}^2 + 2V_{GS} + 1)$$

$$I_D = (3I_D - 10)^2 + 2(3I_D - 10) + 1$$

$$0 = 9I_D^2 - 55I_D + 81$$

$$I_D = \frac{55 \pm \sqrt{55^2 - 4(9)(81)}}{18} \quad I_{D1} = 3.6 \quad I_{D2} = 2.5$$

if  $I_{D1} = 3.6 \text{ mA}$

$$V_{GS} = 3I_D - 10 = 3(3.6) - 10 = 0.8 \text{ V} > V_{th} \quad \times$$

if  $I_{D2} = 2.476 \text{ mA}$

$$V_{GS} = 3I_D - 10 = 3(2.476) - 10 = -2.57 < V_{th} \quad \checkmark$$

$$\text{KVL: } -15 + I_D R_S + V_{SD} + I_D R_D = 0$$

$$V_{SD} = 15 - I_D (R_S + R_D) = 15 - (2.476)(3 + 7.5)$$

$$V_{SD} = -11 \quad V_{SD} < V_{SG} + V_{th} = 2.57 - 1 = 1.57 \text{ V}$$

Triode Mode

$$I_D = k'W/L \left[ (V_{SG} + V_{th}) + \frac{V_{SD}}{2} \right] V_{SD} \quad V_{SD} = V_S - V_D$$

$$I_D = 2 \left[ (V_S - V_G - 1) + \frac{(V_S - 7.5I_D)}{2} \right] (V_S - 7.5I_D) \quad V_D = I_D R_D$$

$$I_D = 2 \left[ ((15 - 3I_D) - 5 - 1) + \frac{((15 - 3I_D) - 7.5I_D)}{2} \right] (15 - 3I_D - 7.5I_D)$$



$$173.25 I_D^2 - 595 I_D + 495 = 0$$

$$I_D = \frac{595 \pm \sqrt{595^2 - 4(173.25)(495)}}{2(173.25)}$$

$$I_{D1} = 2.02 \text{ mA} \quad I_{D2} = 1.41 \text{ mA}$$

$$\text{If } I_{D1} = 2.02 \text{ mA}$$

$$V_{GS} = 3(2.02) - 10 = -3.94 < V_{th} \quad -1$$

$$V_{SD} = 15 - 2.02(3 + 7.5) = -6.21 < V_{SG} + V_{th} = 1.57 \text{ V}$$

$$\text{If } I_{D2} = 1.41 \text{ mA}$$

$$V_{GS} = 3(1.41) - 10 = -5.77 < V_{th}$$

$$V_{SD} = 15 - 1.41(3 + 7.5) = 0.195 < V_{SG} + V_{th} = 1.57 \text{ V}$$

$$I_D = 1.41 \text{ mA}$$


$$V_{DS} = -0.195 \text{ V}$$

$$\text{ii) } g_m = K_p W/L (V_{GS} - V_{th}) = 2(-5.77 + 1)$$

$$g_m = +9.54 \text{ mA/V}$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_D} = \frac{100}{1.41} = 70.9 \text{ k}\Omega = r_o$$

iii)


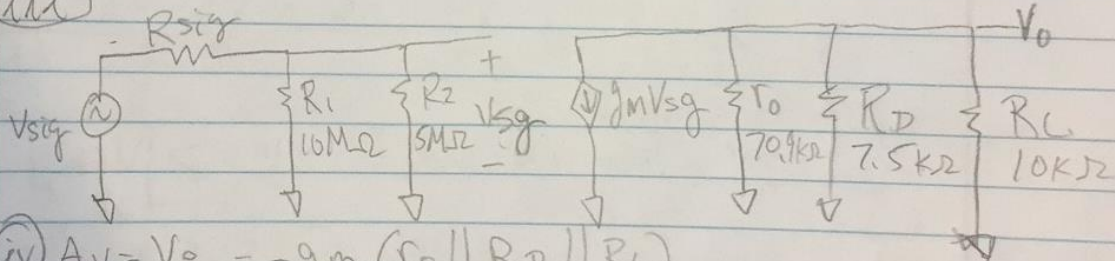



$$\text{iv) } A_v = \frac{V_o}{V_{in}} = -g_m (r_o \parallel R_D \parallel R_L)$$

$$A_v = -9.54(70.9 \parallel 7.5 \parallel 10)$$

$$A_v = -38.55$$
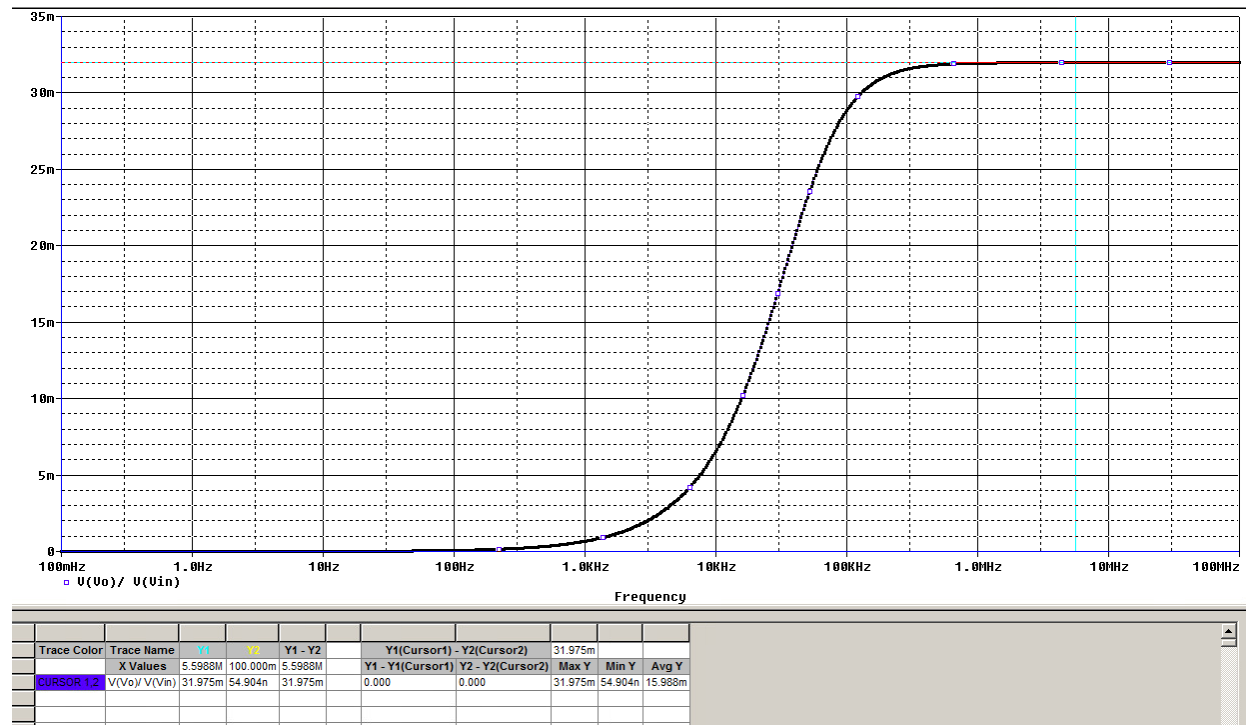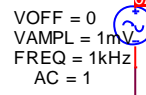
$$R_{in} = R_G = R_1 \parallel R_2 = 10 \parallel 5 = 3.3 \text{ M}\Omega$$



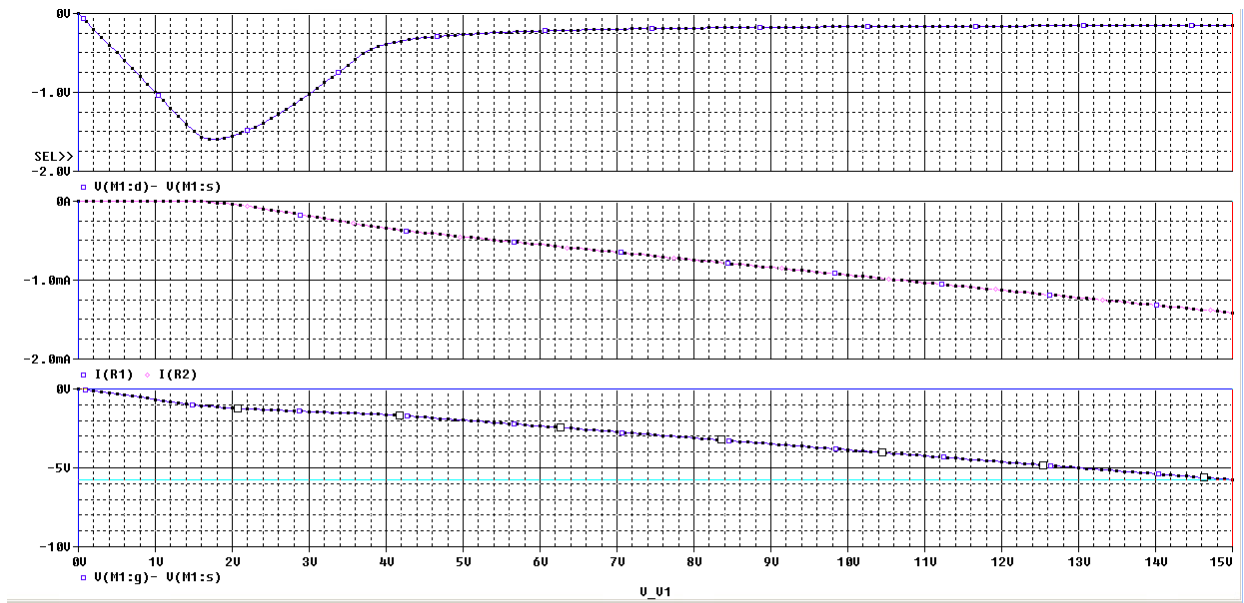

Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2	Y1(Cursor1) - Y2(Cursor2)	Max Y	Min Y	Avg Y
	X Values	15.000	0.000	15.000				
CURSOR 1,2	V(M1:g)- V(M1:s)	-5.7574	0.000	-5.7574	0.000	0.000	-5.7574	-2.8787
	I(R1)	-1.4046m	0.000	-1.4046m	5.7560	0.000	-1.4046m	-702.322u
	I(R2)	-1.4046m	0.000	-1.4046m	5.7560	0.000	-1.4046m	-702.322u
	V(M1:d)- V(M1:s)	-151.239m	0.000	-151.239m	5.6062	0.000	-151.239m	-75.620m