



Rong Zheng

Z23007381

Homework 2 part B

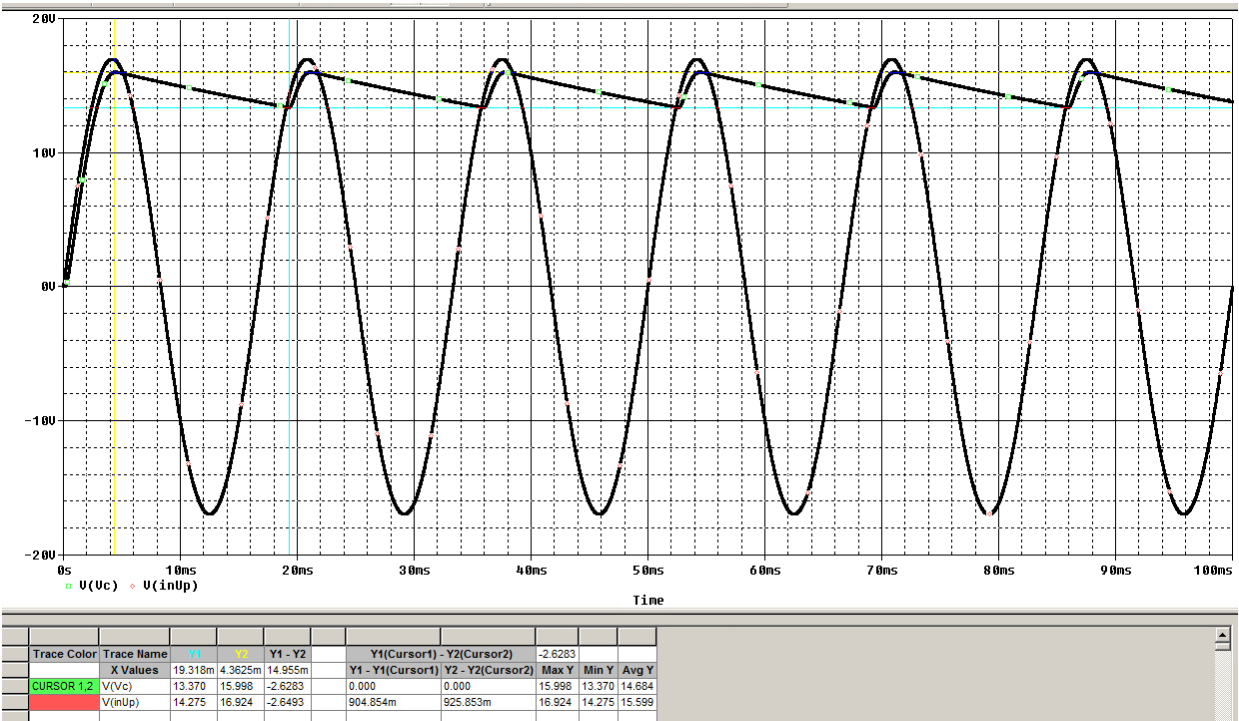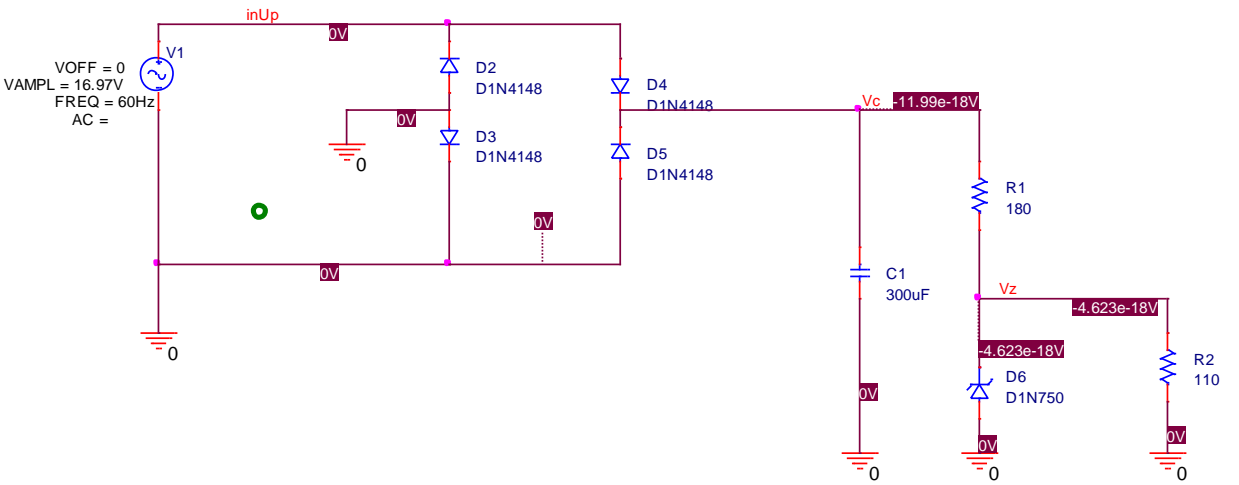3.1) Find V_o .


$$V_{speak} = \frac{V_{line}}{N} = \frac{169.7}{10} = 16.97V$$
$$V_{Opeak} = V_{speak} - 2V_d = 16.97 - 2(0.7) = 15.57V$$



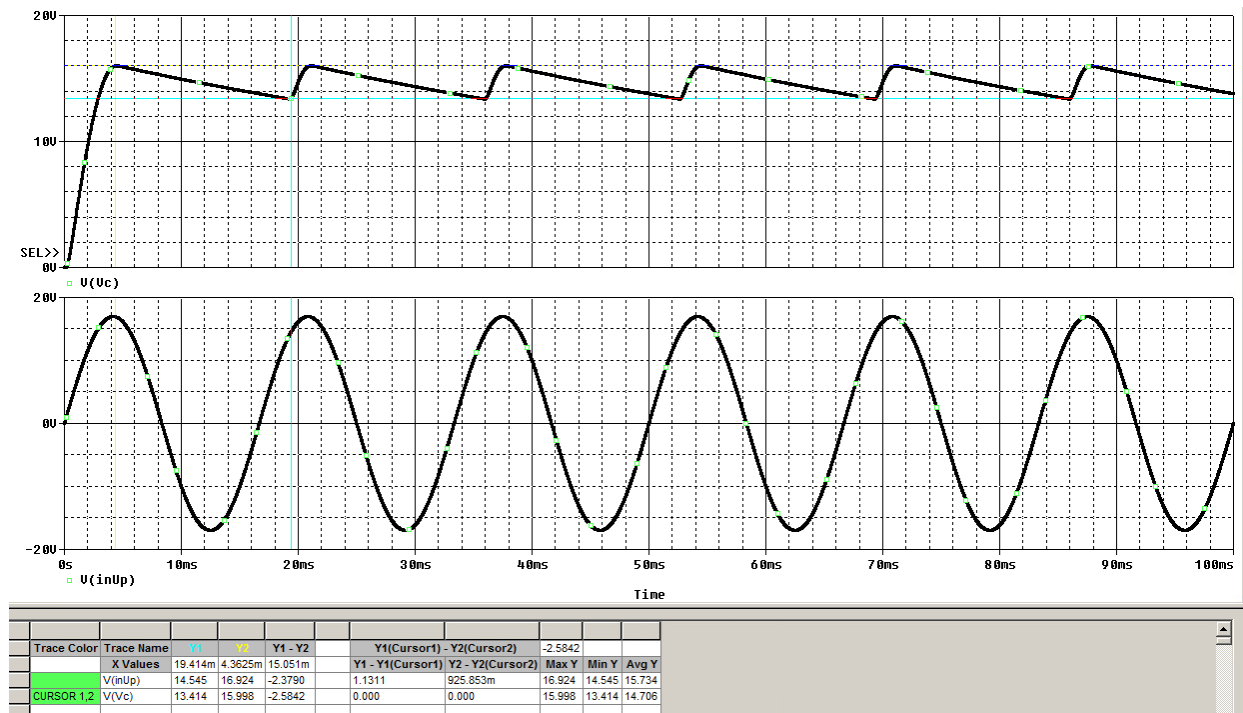3.2) $R = 180\Omega$ $T = \frac{1}{60} = 16.67\text{ms}$

$$V_r = \frac{V_{cpeak} \cdot T}{2RC} = \frac{15.57 \cdot 16.67 \cdot 10^{-3}}{2(180)(300 \cdot 10^{-6})} \approx 2.4\text{V}$$

$$V_{cmin} = V_{cpeak} - V_r = 15.57 - 2.4 \approx 13.17\text{V}$$



3.3)

$$\frac{5 - V_{c_{min}}}{180} + \frac{5 - 0}{R_L} = 0$$

$$\frac{5 - 13.17}{180} + \frac{5}{R_L} = 0$$

$$0.04539 = 5/R_L$$

$$R_L = 110\Omega$$

$$R \leq \frac{V_{c_{min}} - V_{Z0} - I_{Z_{min}} r_z}{I_{Z_{min}} + I_{L_{max}}}$$

$$V_Z = V_{Z0} + I_Z r_z \quad 5 = V_{Z0} + 1.2(0.015) \quad I_L = I_{L_{max}}$$

$$V_{Z0} = 4.982V \approx 5V$$

$$180k\Omega = \frac{13.17 - 4.982 - 0.6(0.015)}{0.6 + I_{L_{max}}}$$

$$I_{L_{max}} = 44.84mA$$

$$I_L = \frac{V_Z - 5}{R_L} = \frac{5}{R_L} = 44.84mA$$

$$R_L = 111\Omega$$
